

# 第15章 増幅回路の周波数特性

回路性能の解析と評価

最も基本的な回路性能の表現

## 15.1 周波数特性の解析方法


# 周波数特性解析の必要性

周波数特性を調べることによって回路性能が確認できる。


1. 設計した回路が実現しようとしている伝達関数(処理内容)と一致しているかどうか
  - 伝達関数とのずれは信号処理誤差となる
  - コーナの位置と平坦部の利得が設計通りであること
2. どの周波数範囲で增幅回路が動作するか
  - 増幅回路を部品として使用する多くの回路は増幅回路の利得が非常に大きいと仮定している(誤差が許容できる周波数範囲を確認)
  - 回路の安定性の確認のため位相余度を知る必要がある
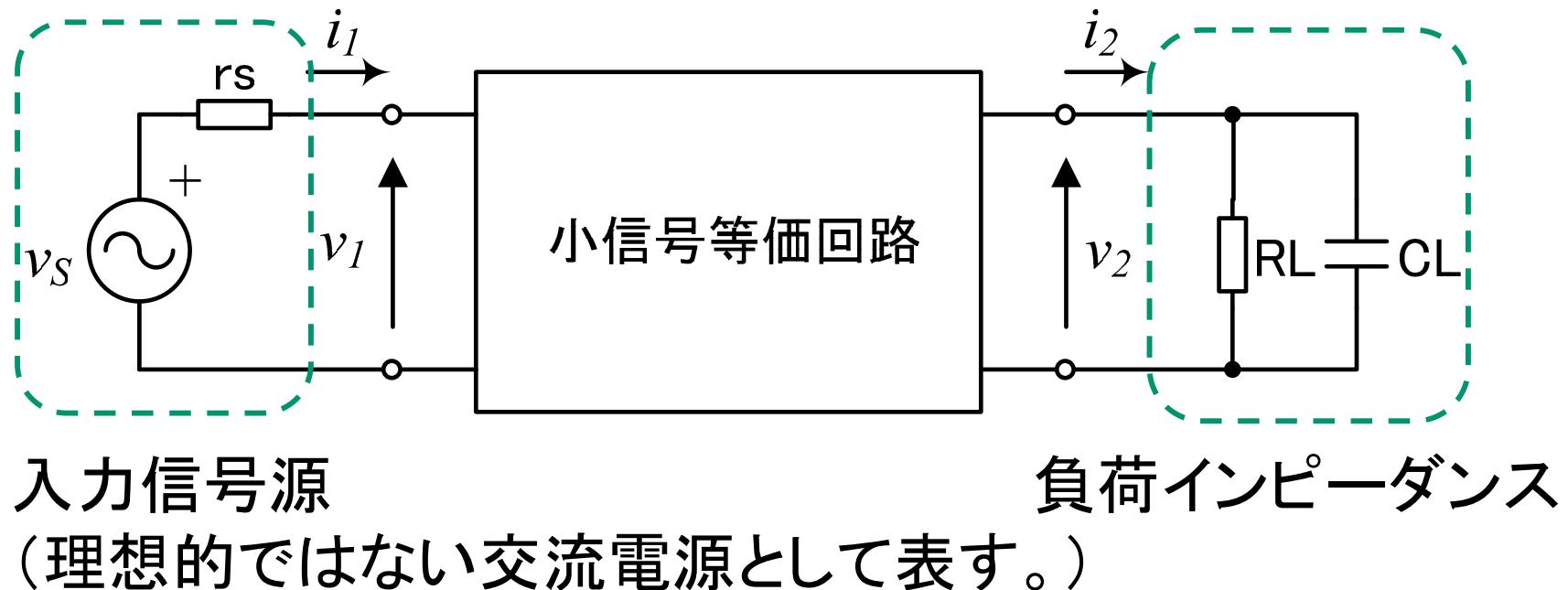
# 周波数特性解析の方法

周波数特性を考慮した小信号等価回路を使用して、 $v_1, i_1, v_2, i_2$  の周波数依存性を調べる。



# 周波数特性解析で使用するMOSFETの小信号等価回路

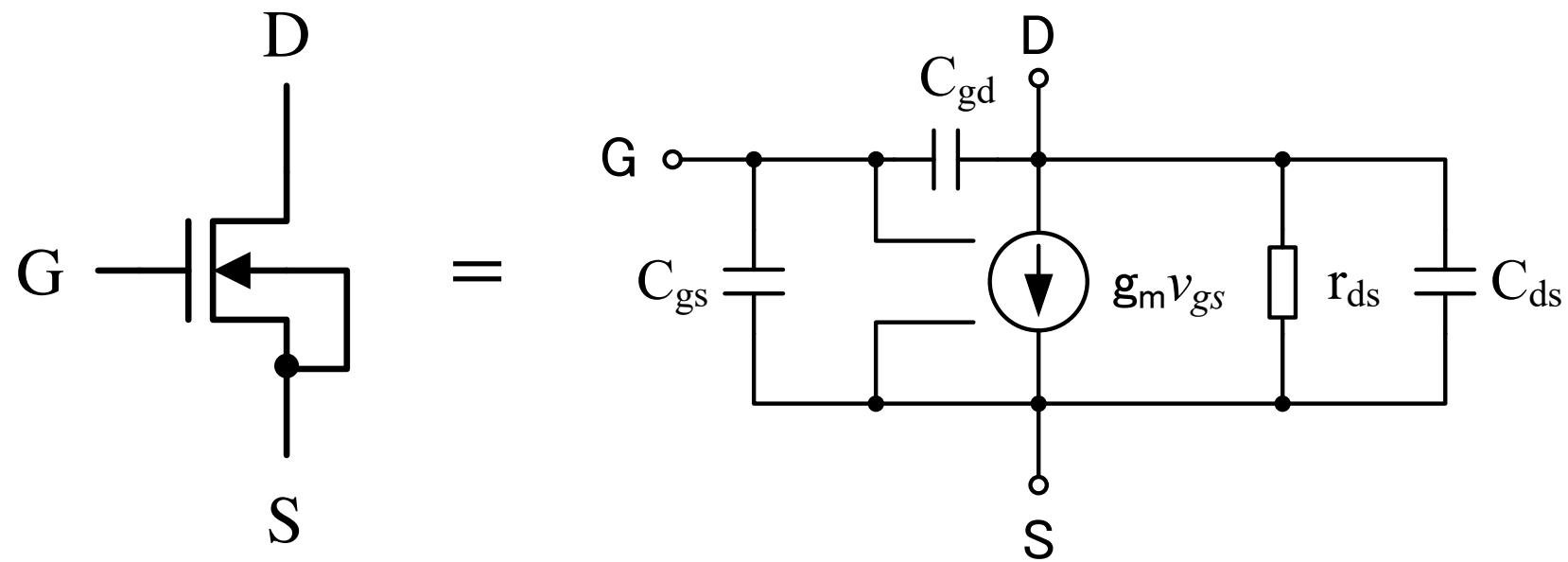

回路図のMOSFETの部分に、周波数特性を考慮した小信号等価回路を当てはめれば、周波数特性の解析ができるが、間違えやすいので、次節のように、MOSFETシンボルに、必要に応じて $C_{gs}$ ,  $C_{gd}$ ,  $C_{ds}$ を追加した回路図を作成するとよい。

# 15.1節のまとめ

- 増幅回路の場合、利得(電圧利得、電流利得、電力利得)、入力インピーダンス、出力インピーダンスの周波数特性を知る必要がある
- 小信号等価回路を作成して周波数伝達関数を求めることにより計算できる
- 正確な周波数特性は電子回路シミュレータで得られるが、その特性の原因や改善には、周波数伝達関数との比較が必要

周波数特性解析の具体例


## 15.2 ソース接地回路の周波数特性

# 周波数特性解析に取り組むにあ たって

- ここでは、増幅回路の周波数特性の厳密な解析を紹介する
  - ここまで話が完全に理解できていないと、本章は殆ど意味が分から  
ないかもしれない
  - ただし、電子回路技術の専門家でない限り、ここまで自分で計算でき  
なくとも問題ない（電子回路シミュレータが実施してくれる）
  - 設計した回路が上手く動作しない場合に、ここで学んだ知識が役に立  
つので、小信号等価回路の作成方法と周波数特性の原因是理解して  
おこう
  - 大学院入試や資格試験では、回路が与えられて、最も低周波のコ  
ナ（遮断周波数）やユニティゲイン周波数（利得が0dBとなる周波数）を  
求める問題は出題される可能性がある


# CS増幅回路の小信号等価回路1

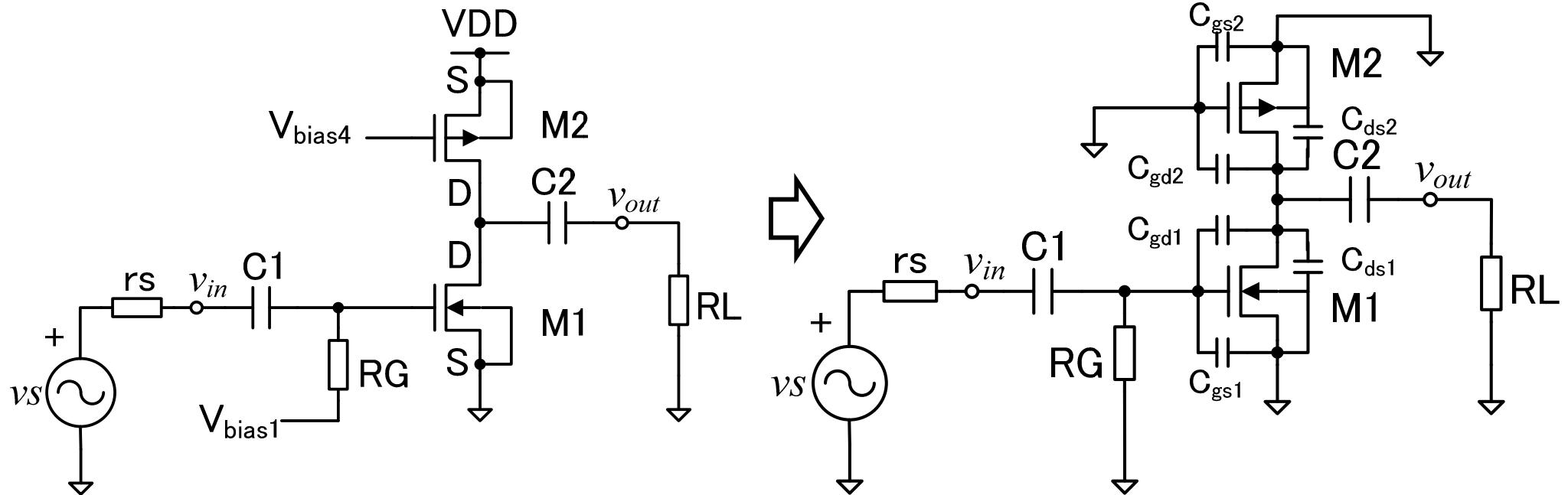1. 直流電源をGNDに接続
2. 直流バイアス電圧の配線もGNDに接続(DC成分の除去)
3. 次に $C_{gs}$ ,  $C_{gd}$ ,  $C_{ds}$ を追加する


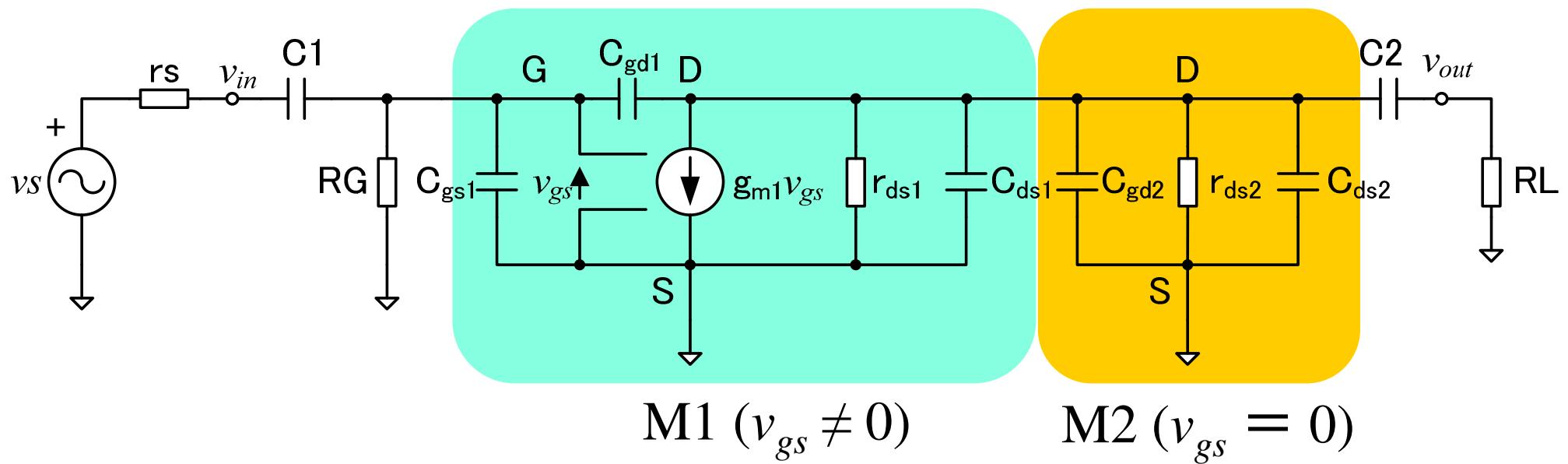
# CS増幅回路の小信号等価回路2


MOSFET等価回路(周波数特性を考慮しない)をMOSFETシンボルに当てはめ、C1, C2は無視しないで小信号等価回路を作成する。



必ず、自分で小信号等価回路を作成してみること。
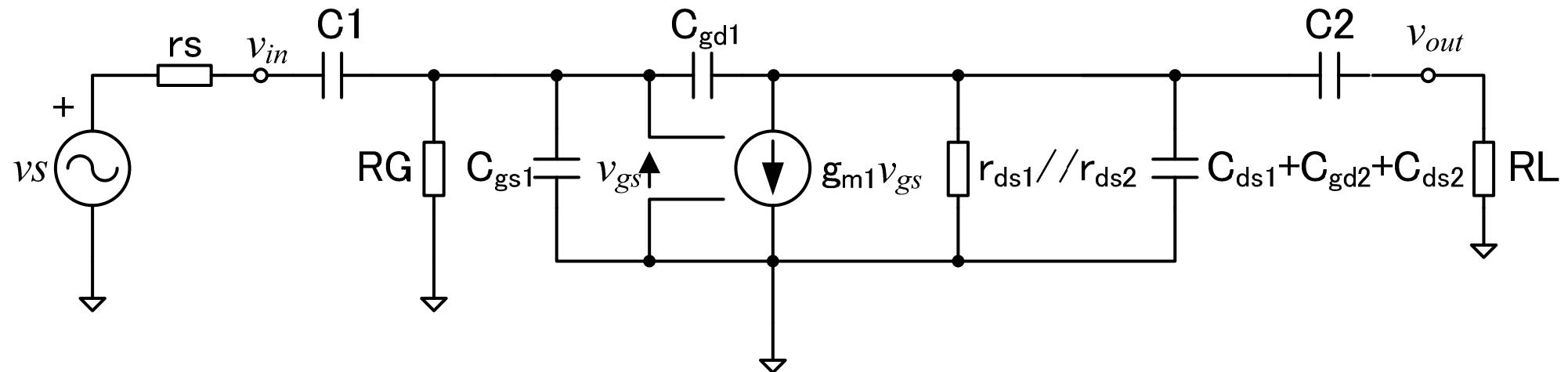
# CS増幅回路の小信号等価回路3

回路方程式を簡単にするため、//記号等を使用して、小信号等価回路をさらに整理する。



この回路方程式でも、まだ解くのは大変なので、周波数の領域によって場合分けを行う。

# 周波数帯域の分割


周波数特性は、周波数によって小信号等価回路が違つて見えることによつて起こる。

- 周波数によって変化するのは容量のインピーダンス
- トランジスタは小さな寸法で作られているため、内部の寄生容量は非常に小さい ( $C_1, C_2 \gg C_{gs}, C_{gd}, C_{ds}$ 、通常9桁程度異なる)


周波数の高低	インピーダンスの大小	近似の仕方
低周波( $\omega$ 小)	$1/\omega C_1, 1/\omega C_2 \rightarrow$ 中ぐらい $1/\omega C_{gs}, 1/\omega C_{gd}, 1/\omega C_{ds} \rightarrow$ 非常に大	無視できない。 オープン
中域( $\omega$ 中)	$1/\omega C_1, 1/\omega C_2 \rightarrow$ 非常に小 $1/\omega C_{gs}, 1/\omega C_{gd}, 1/\omega C_{ds} \rightarrow$ 非常に大	ショート オープン
高周波( $\omega$ 大)	$1/\omega C_1, 1/\omega C_2 \rightarrow$ 非常に小 $1/\omega C_{gs}, 1/\omega C_{gd}, 1/\omega C_{ds} \rightarrow$ 中ぐらい	ショート 無視できない。

# 主なRC回路の周波数特性


LPF

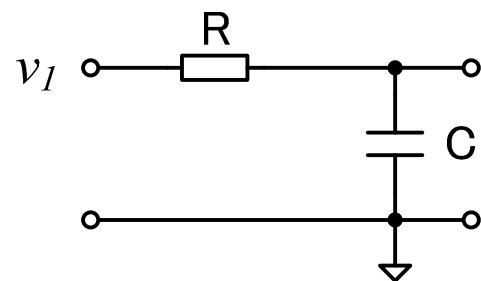

LPF(振幅変化あり)

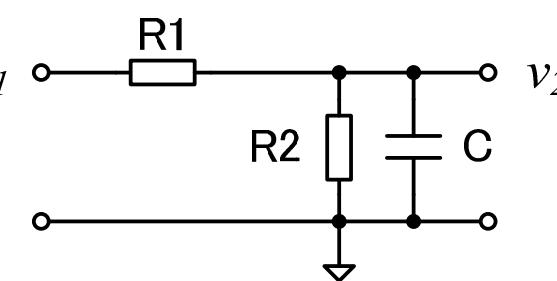




HPF

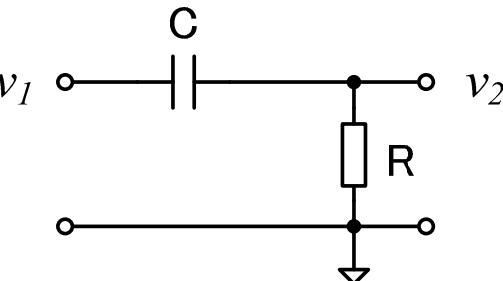

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{1 + sCR}$$


$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{R2 / (R1 + R2)}{1 + sC(R1 // R2)}$$
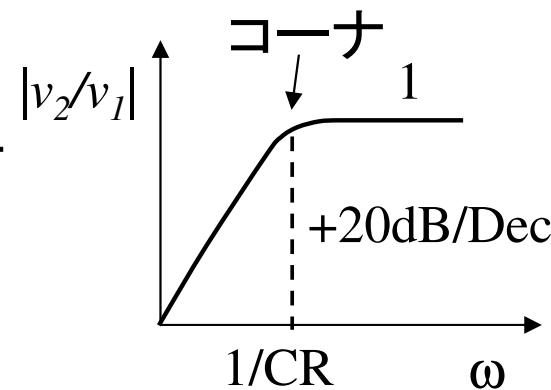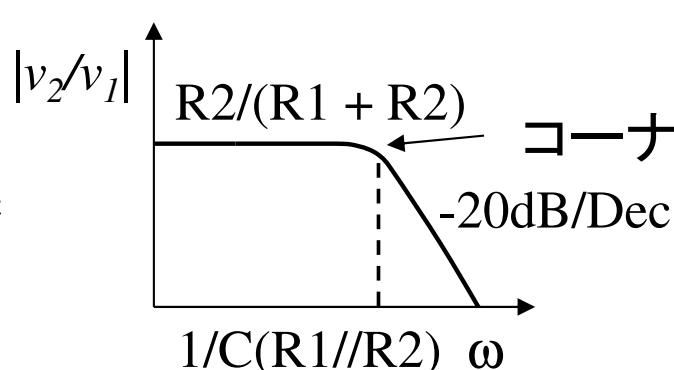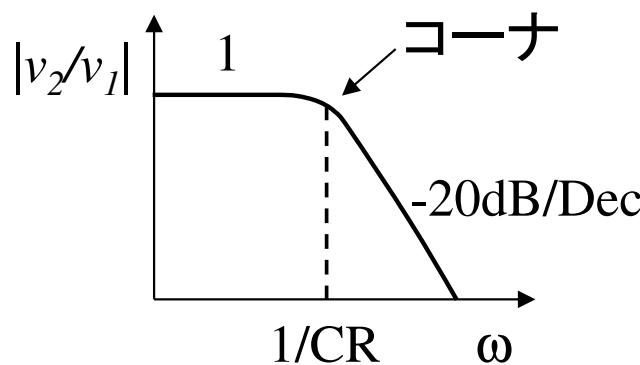
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{sCR}{1 + sCR}$$




増幅回路では、これらのパターンが組み合わさって周波数特性が形成されている。<sup>13</sup>

# 小信号等価回路による特性予想

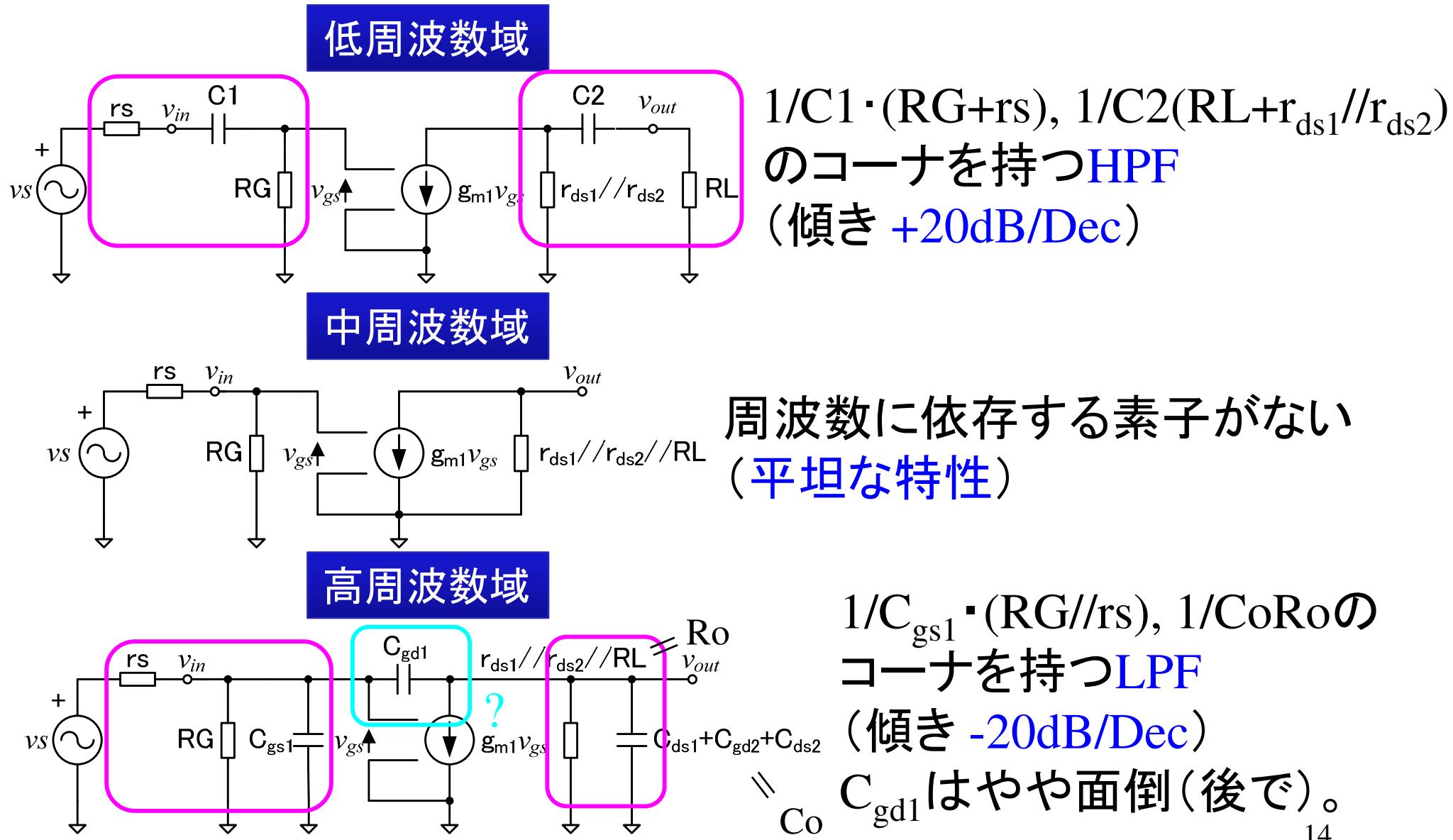
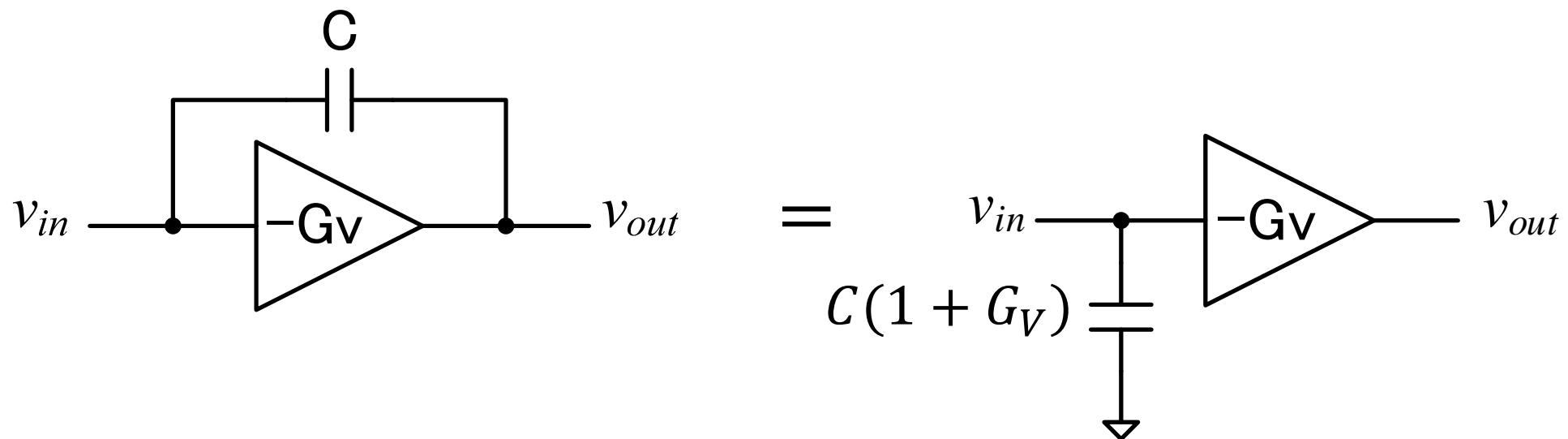
# ミラー効果 (Miller effect)


入力インピーダンスが大きい反転增幅回路の入出力間に容量Cがあると、等価的に $1+G_V$ 倍のCが入力に接続されたように見える。




# クイズ

反転増幅回路の入力インピーダンスが大きいとき(入力端子に電流が流れないとき)、ミラーの定理が成り立つことを証明せよ。

# ミラーの定理を用いた高周波等価回路

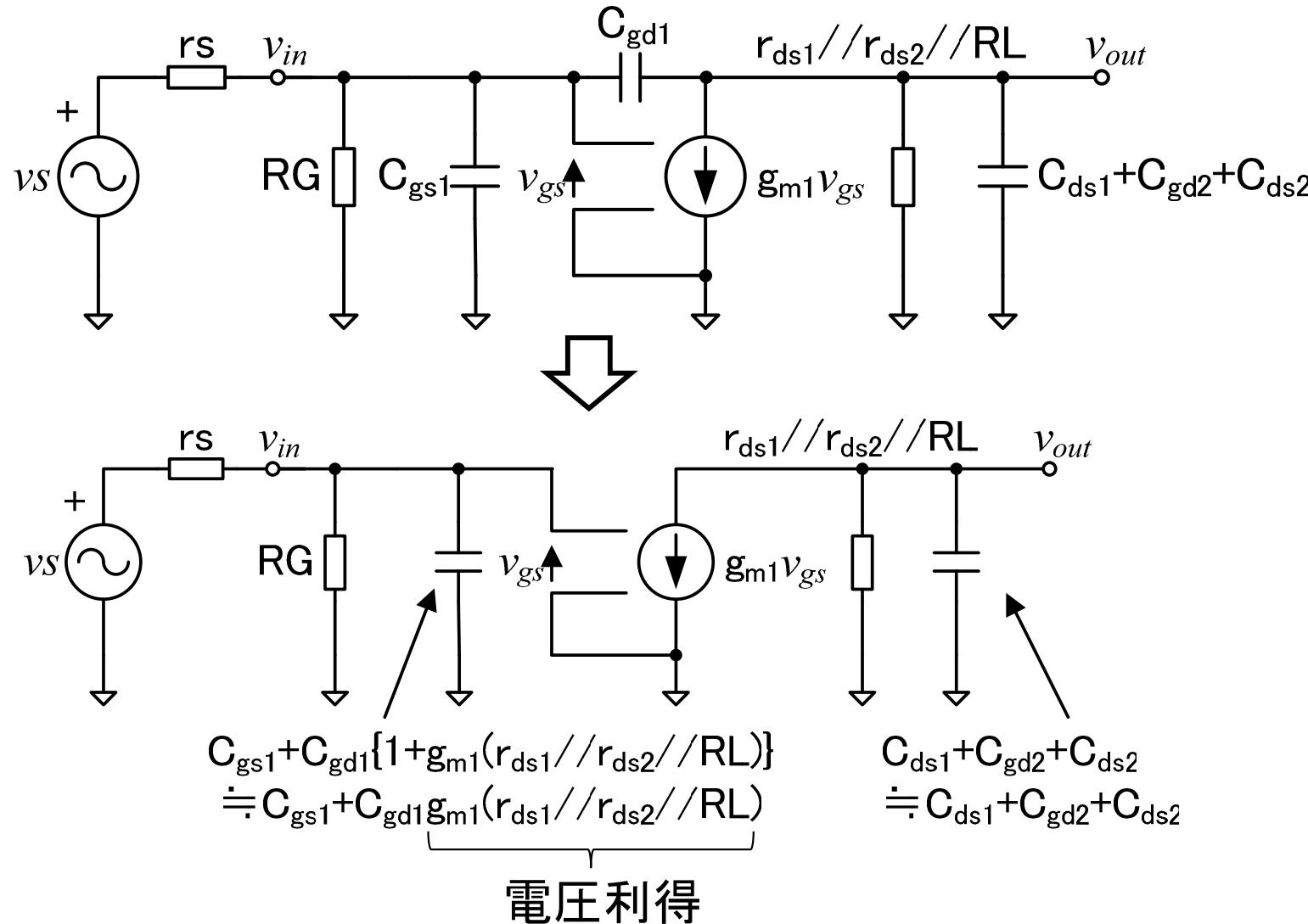

# ソース接地増幅回路の周波数解析 (低周波数領域)

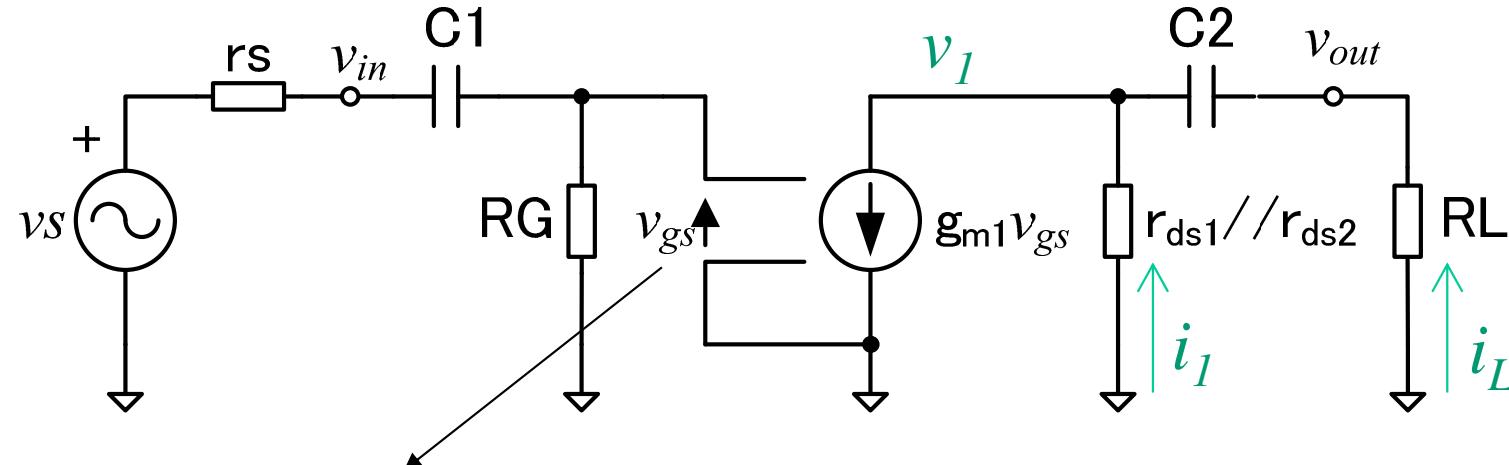

$$v_{gs} = \frac{RG}{rs + RG + \frac{1}{sC1}} v_s$$

$$= \frac{sC1RG}{1 + sC1(rs + RG)} v_s$$


コーナ角周波数  
1/C1(rs+RG)のHPF

$$\begin{cases} i_1 + i_L = g_{m1}v_{gs} \\ v_1 = -(r_{ds1}//r_{ds2})i_1 = -(RL + \frac{1}{sC2})i_L \\ v_{out} = -RL \cdot i_L \end{cases}$$

$$v_{out} = -g_{m1} \frac{sC2RL(r_{ds1}//r_{ds2})}{1 + sC2(RL + r_{ds1}//r_{ds2})} v_{gs}$$

コーナ角周波数  
1/C2(r\_{ds1}//r\_{ds2}+RL)のHPF


# ソース接地増幅回路の周波数解析 (中周波数領域)

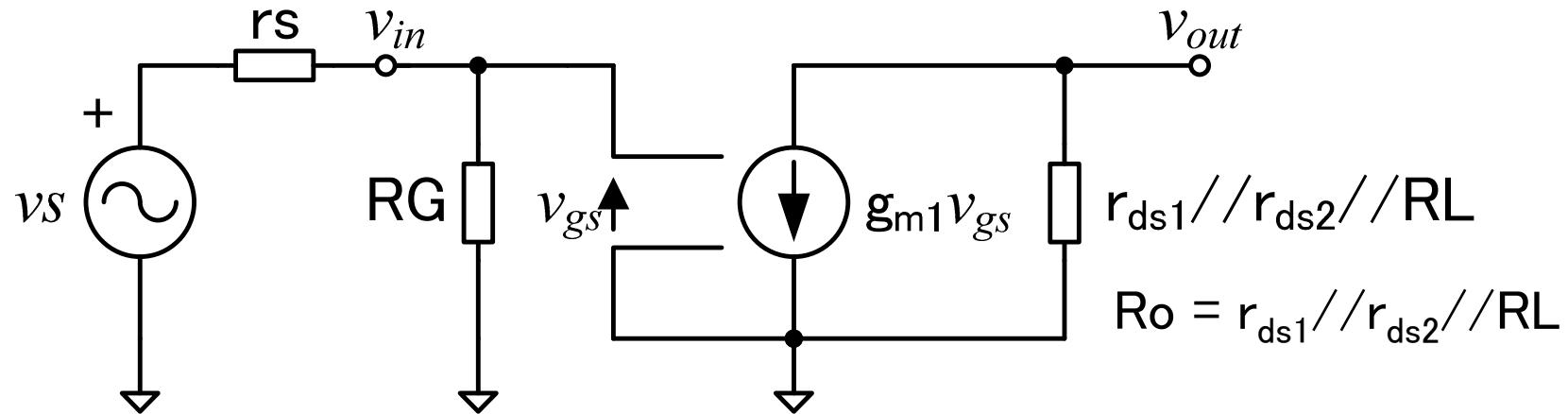

$$v_{gs} = v_{in} = \frac{RG}{RG + r_s} v_S = \frac{1}{1 + \frac{r_s}{RG}} v_S$$

$$v_{out} = -g_{m1} (r_{ds1} // r_{ds2} // RL) v_{gs} = -\frac{g_{m1} (r_{ds1} // r_{ds2} // RL)}{1 + \frac{r_s}{RG}} v_S = -\frac{g_m R_o}{1 + \frac{r_s}{RG}} v_S$$

# ソース接地増幅回路の周波数解析 (高周波数領域) 1

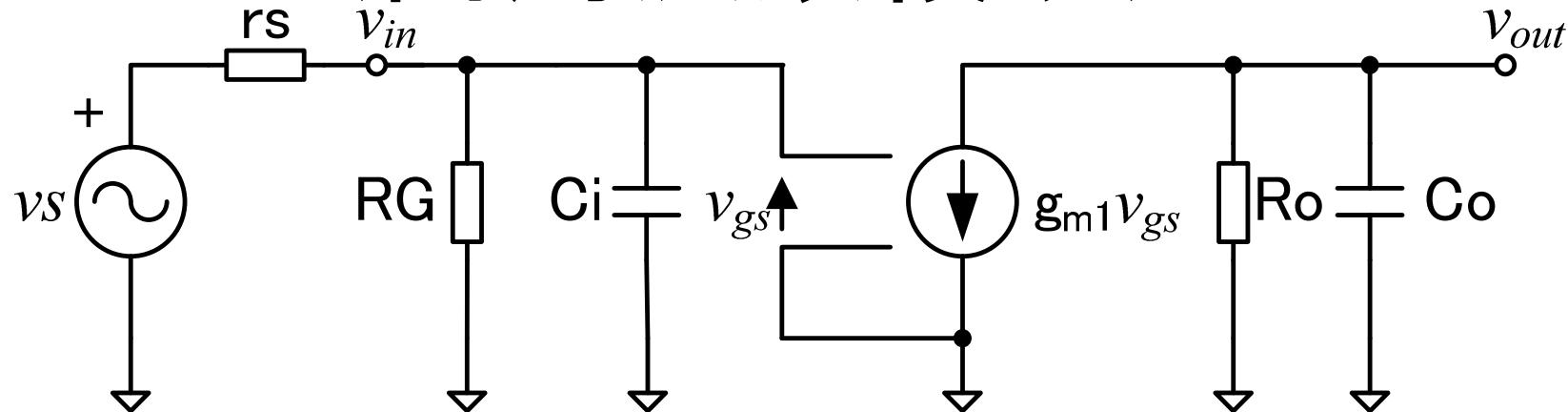

$$C_i = C_{gs1} + C_{gd1}g_{m1}(r_{ds1}/r_{ds2}/RL)$$

$$C_o = C_{ds1} + C_{gd2} + C_{ds2}$$

$$R_o = r_{ds1}/r_{ds2}/RL$$

$$v_{gs} = \frac{\frac{1}{RG + sCi}}{rs + \frac{1}{RG + sCi}} v_S = \frac{\frac{RG}{rs + RG}}{1 + sCi(rs//RG)} v_S$$

↑  
ミラー効果


$$v_{out} = -g_{m1} \frac{1}{Ro + sCo} v_{gs} = -\frac{g_{m1}Ro}{1 + sCoRo} v_{gs}$$

コーナ角周波数  
1/Ci(rs//RG)のLPF

コーナ角周波数  
1/CoRoのLPF 20
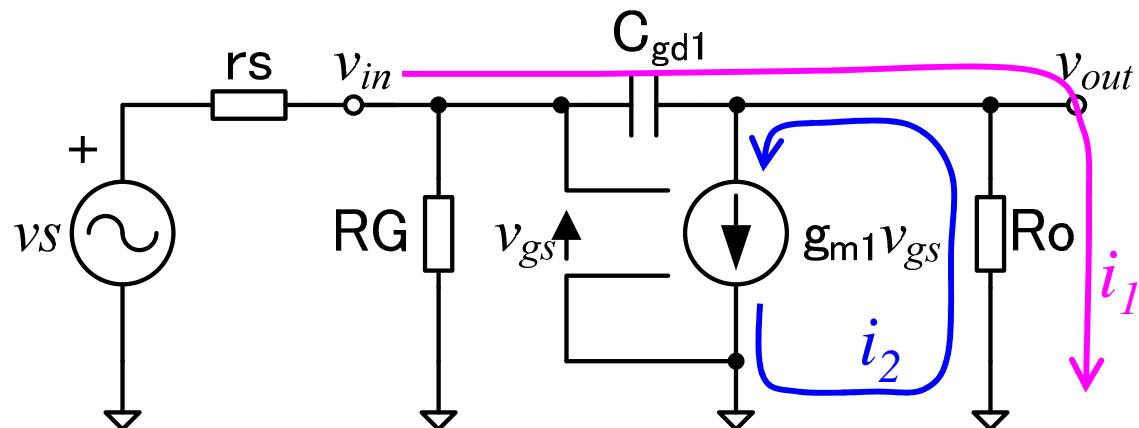
# ソース接地増幅回路の周波数解析 (高周波数領域) 2

ミラーの定理を使用して等価回路を作成すると、 $C_{gd1}$ を通して、入出力間に流れる電流の影響を無視したことになるため、再検討する。簡単化するため、 $C_i$ ,  $C_o$ を除外して解析を行う。



ある周波数では、 $i_1$ と $i_2$ が打ち消し合って、出力電圧がゼロになる。

$$\begin{cases} v_{out} = Ro(i_1 - i_2) \\ i_2 = g_{m1}v_{gs} = g_{m1}v_{in} \\ v_{in} - v_{out} = \frac{1}{sC_{gd1}}i_1 \end{cases}$$

$$v_{out} = -\frac{1 - s\frac{C_{gd1}}{g_{m1}}}{1 + sC_{gd1}Ro} g_{m1}Ro \cdot v_{in}$$

$\leftarrow$  コーナ(ゼロ), 位相が負方向に変化  
 $\leftarrow$  次スライド参照

# (参考) ミラーの定理を使用しない計算

前スライドの  $v_{out}$  の分母は、ミラーの定理を用いて計算した結果と一致しないように見えるかもしれない。興味のある人は以下の計算を実行してみよう。

ミラー効果により、入力インピーダンスを測定すると、 $C_{gd1}$  が電圧利得の大きさ  $A = g_{m1}R_o$  倍に見えるはずだが、入力信号の抵抗  $r_s$  がなければ、周波数特性に影響を与えない。このため、ミラー効果を考慮した電圧利得を求めるためには、 $r_s$  を含めた回路方程式を作る必要がある。 $r_s$  を含めた回路方程式を解くと以下のようにになり、ミラー効果が考慮された式となる。

$$v_{out} = -\frac{1 - s \frac{C_{gd1}}{g_{m1}} (1 + \frac{r_s}{R_o})}{1 + s C_{gd1} R_o (1 + g_{m1} r_s)} g_{m1} R_o \cdot v_s \cong -\frac{1 - s \frac{C_{gd1}}{g_{m1}} (1 + \frac{r_s}{R_o})}{1 + s C_{gd1} (g_{m1} R_o) r_s} g_{m1} R_o \cdot v_s$$


$\uparrow$   
 $r_s = 0$  とすると前スライドの結果と一致      ミラー効果

# 周波数伝達関数とボーデ線図の規則

小信号等価回路の解析により、低周波領域に、  
コーナが2個、高周波領域にポールによるコーナが  
2個とゼロによるコーナが1個現れることが分かった。  
ここから、やや複雑なボーデ線図が出てくるので、  
事前に第1章の知識を整理しておこう。
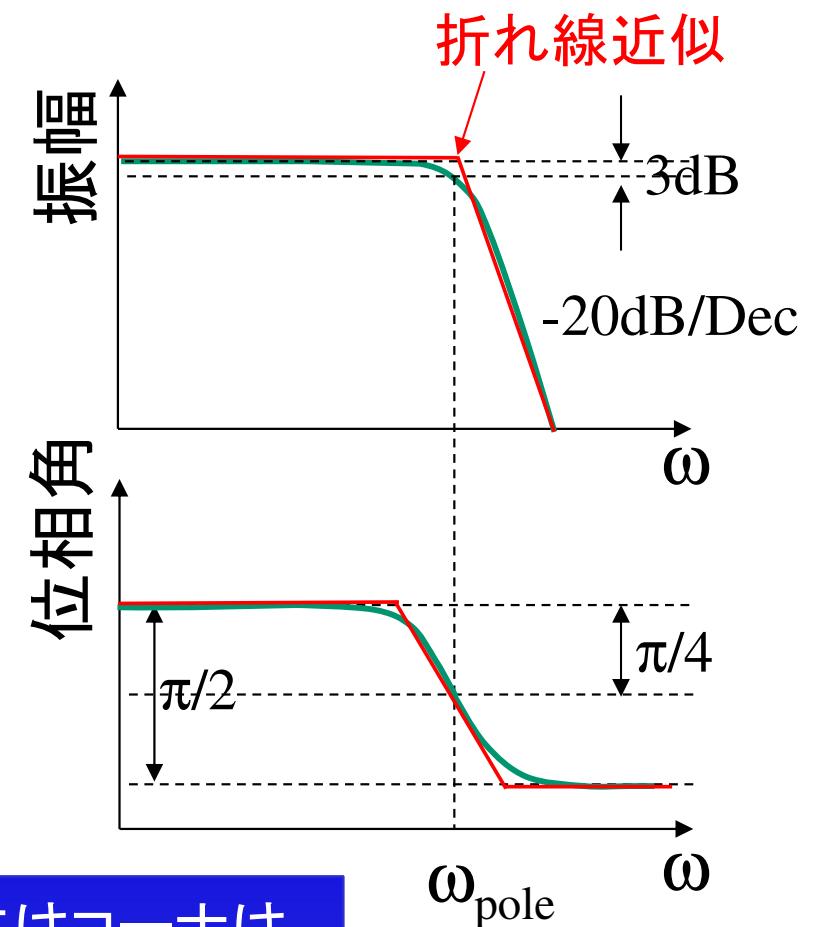
# コーナ (Corner)


- 伝達関数のポールとゼロは、ボーデ線図上にコーナ(傾きの変化)を発生させる
- コーナの前後では、振幅の傾きと位相の変化が起こる
  - 振幅特性: ポール $\rightarrow$ -20dB/Dec の傾き変化、ゼロ $\rightarrow$ +20dBの傾き変化
  - 位相特性: +90度または-90度の位相変化




振幅を表すボーデ線図(上側)は、実際にはコーナは滑らかに曲がっているが(3dBの変化)、折れ線で近似的に表記することが多い。
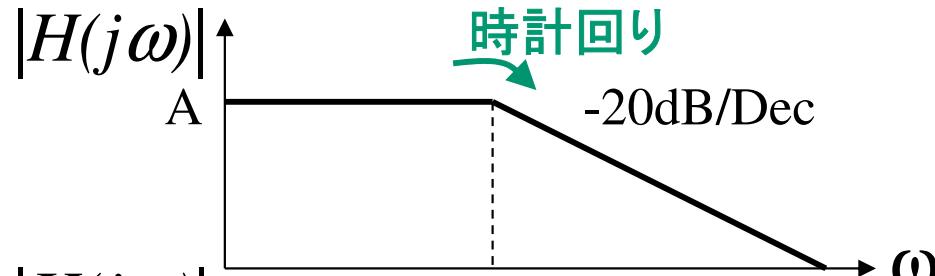
# 周波数伝達関数の振幅変化


1-pole  $H(j\omega) = A \frac{1}{1 \pm j\omega x}$



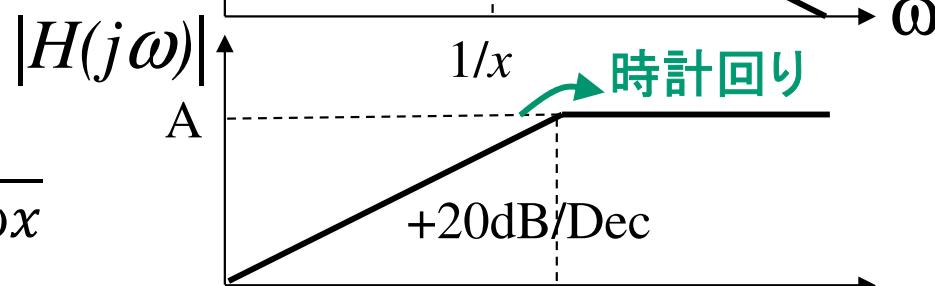
1-pole, 1-zero  $H(j\omega) = A \frac{j\omega y}{1 \pm j\omega x}$



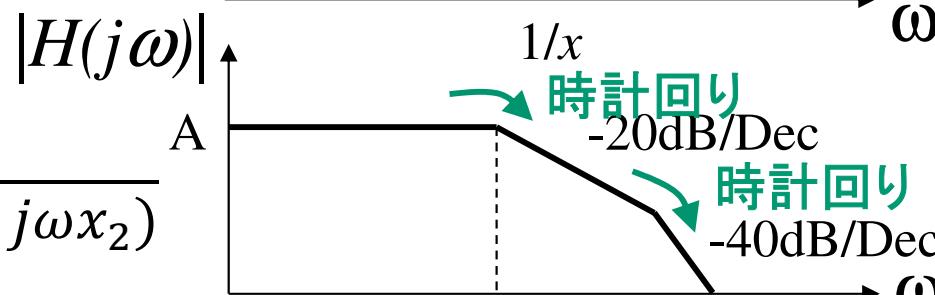2-pole  $H(j\omega) = A \frac{1}{(1 \pm j\omega x_1)(1 \pm j\omega x_2)}$



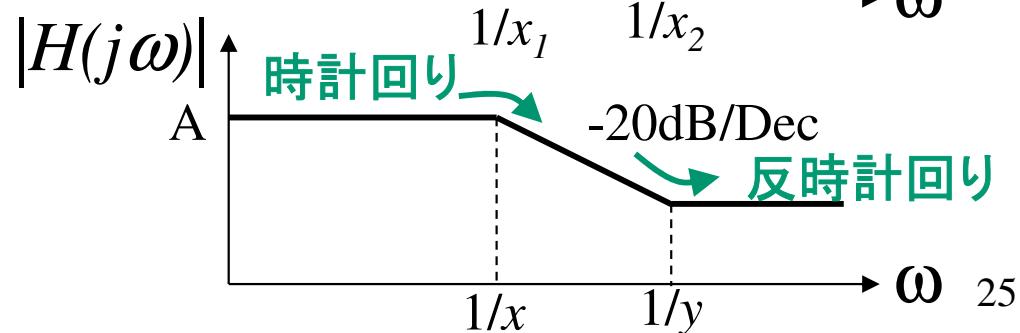
1-pole, 1-zero  $H(j\omega) = A \frac{1 \pm j\omega y}{1 \pm j\omega x}$


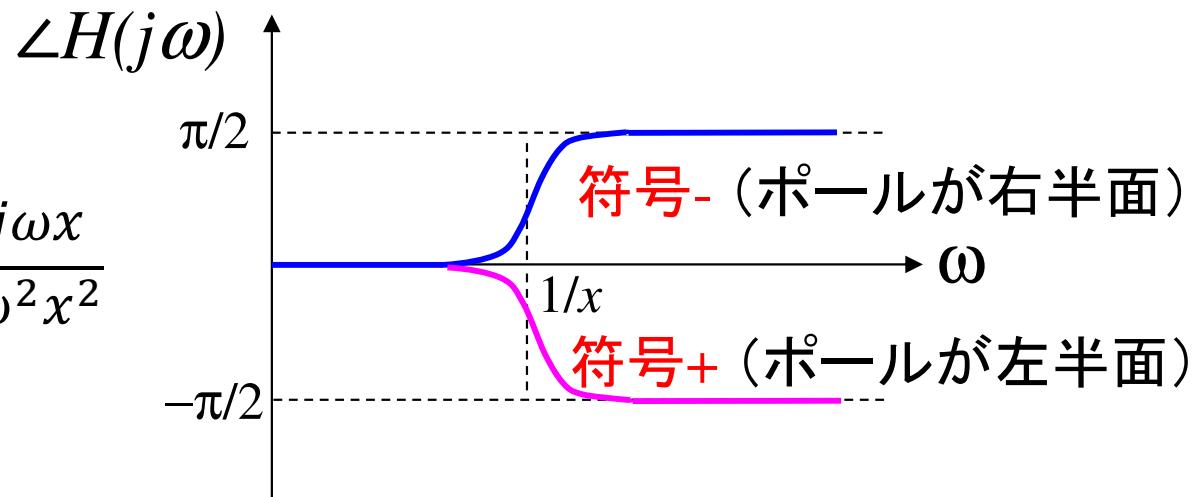
# 周波数伝達関数の位相変化


1-pole

$$H(j\omega) = A \frac{1}{1 \pm j\omega x} = A \frac{1 \mp j\omega x}{1 + \omega^2 x^2}$$



2-pole
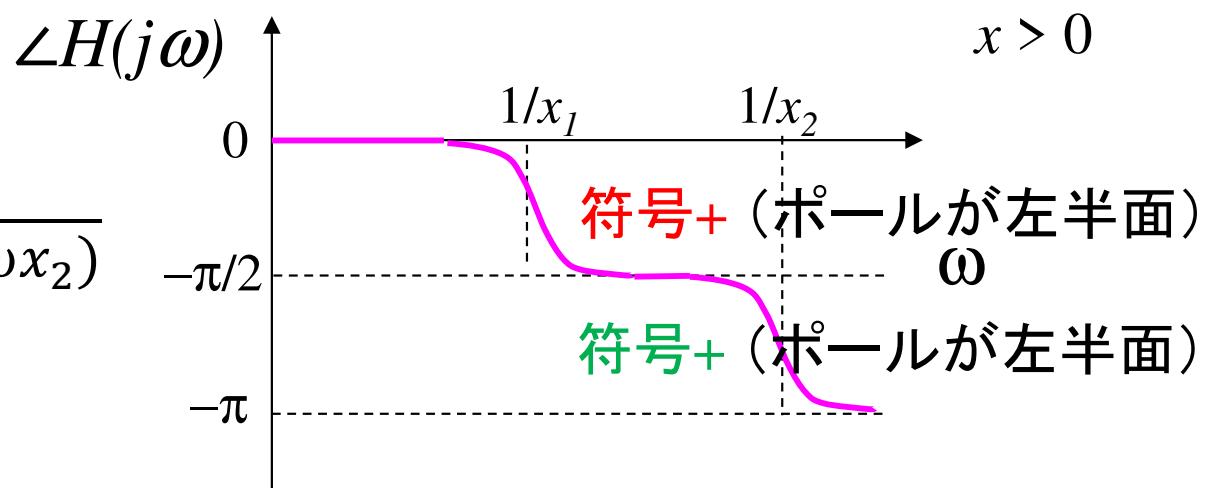
$$H(j\omega) = A \frac{1}{(1 \pm j\omega x_1)(1 \pm j\omega x_2)}$$



Zero, Poleは、ラプラス平面上での伝達関数の特性を表すが、ここでは伝達関数の分子の特性、分母の特性と理解してもよい。

# 周波数特性の数値例1

MOSFETの寄生容量は、バイアス電圧に依存して変化するが、ここでは、概算値を使用して、各コーナの周波数を求めてみよう。

$$r_s = 50\Omega, R_G = 1MEG\Omega, R_L = \infty, I_D = 12\mu A, C1 = C2 = 0.1\mu F, \\ C_{gs1} = C_{gs2} = 40fF, C_{gd1} = C_{gd2} = 2.0fF, C_{ds1} = C_{ds2} = 8.0fF$$

$$g_{m1} = \sqrt{2\beta_n I_D} = 0.12mS$$

$$R_o = r_{ds1} // r_{ds2} = \frac{1}{\lambda_n I_D + \lambda_p I_D} = 3.7MEG\Omega$$

$$C_i = C_{gs1} + C_{gd1} \cdot g_{m1} (r_{ds1} // r_{ds2}) = 928fF \quad (\text{ミラー効果})$$

$$C_o = C_{ds1} + C_{ds2} + C_{gd2} = 18fF$$

# 周波数特性の数値例2

低周波数域

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{pi\_Low} = \frac{1}{C1(rs + RG)} = 1.00\text{rad/s} \quad \text{入力特性} \\ \omega_{po\_Low} = \frac{1}{C2(RL + r_{ds1} // r_{ds2})} = 0\text{rad/s} \quad \text{出力特性} \\ \quad \quad \quad (RL = \infty) \end{array} \right.$$

中周波数域


$$Gain = -\frac{g_{m1}R_o}{1 + \frac{rs}{RG}} = -444 \quad (52.9\text{dB}) \quad \text{平坦}$$

高周波数域

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_{pi\_High} = \frac{1}{C_i(rs // RG)} = 21.6\text{Grad/s} \quad \text{入力特性} \\ \omega_{po\_High} = \frac{1}{C_oR_o} = 15.0\text{MEGrad/s} \quad \text{出力特性} \\ \omega_{z\_High} = \frac{g_{m1}}{C_{gd1}} = 60\text{Grad/s} \quad \text{入出力間特性} \end{array} \right.$$
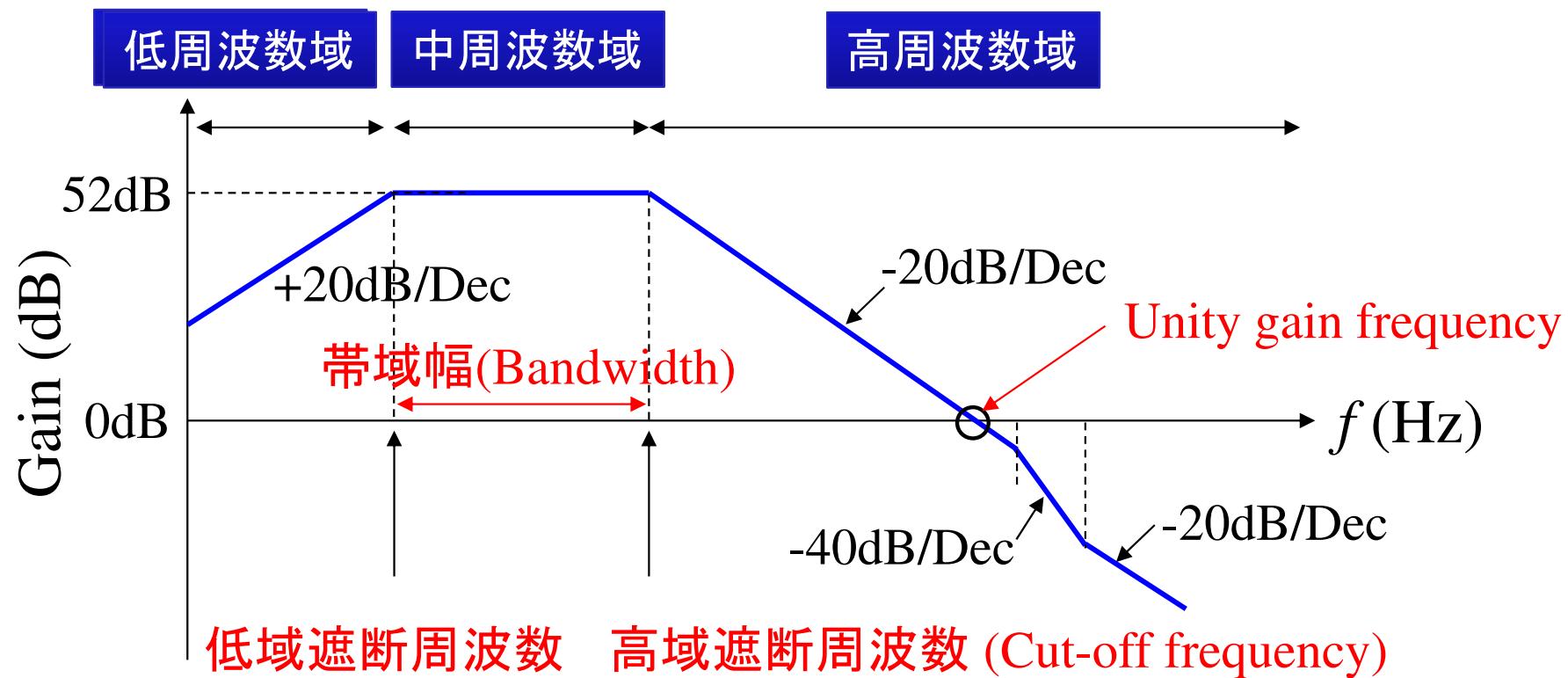
# ソース接地増幅回路のボーデ線図

$\omega_{pi\_Low} < \omega_{po\_High} < \omega_{pi\_High} < \omega_{z\_High}$  の場合




# 周波数特性に対する考察

- 低周波遮断周波数を低くするために、C1, C2を大きくする必要がある
- 信号源の $r_s$ が大きいと利得が小さくなる
  - (負荷のRLが小さくなると利得が小さくなる)
- コーナ角周波数 $\omega_{pi\_High}$ は、ミラー効果の影響を受ける
- コーナ角周波数 $\omega_{po\_High}$ とコーナ角周波数 $\omega_{pi\_High}$ は、 $r_s$ の大きさによって、大小関係が入れ替わる可能性がある(どちらかが、高周波遮断周波数になる)
- コーナ角周波数 $\omega_{z\_High}$ は、MOSFETの特性だけで決まる
- (参考) 小信号等価回路による周波数特性の見積もりは、概算値なので、電子回路シミュレーションによる確認が必要
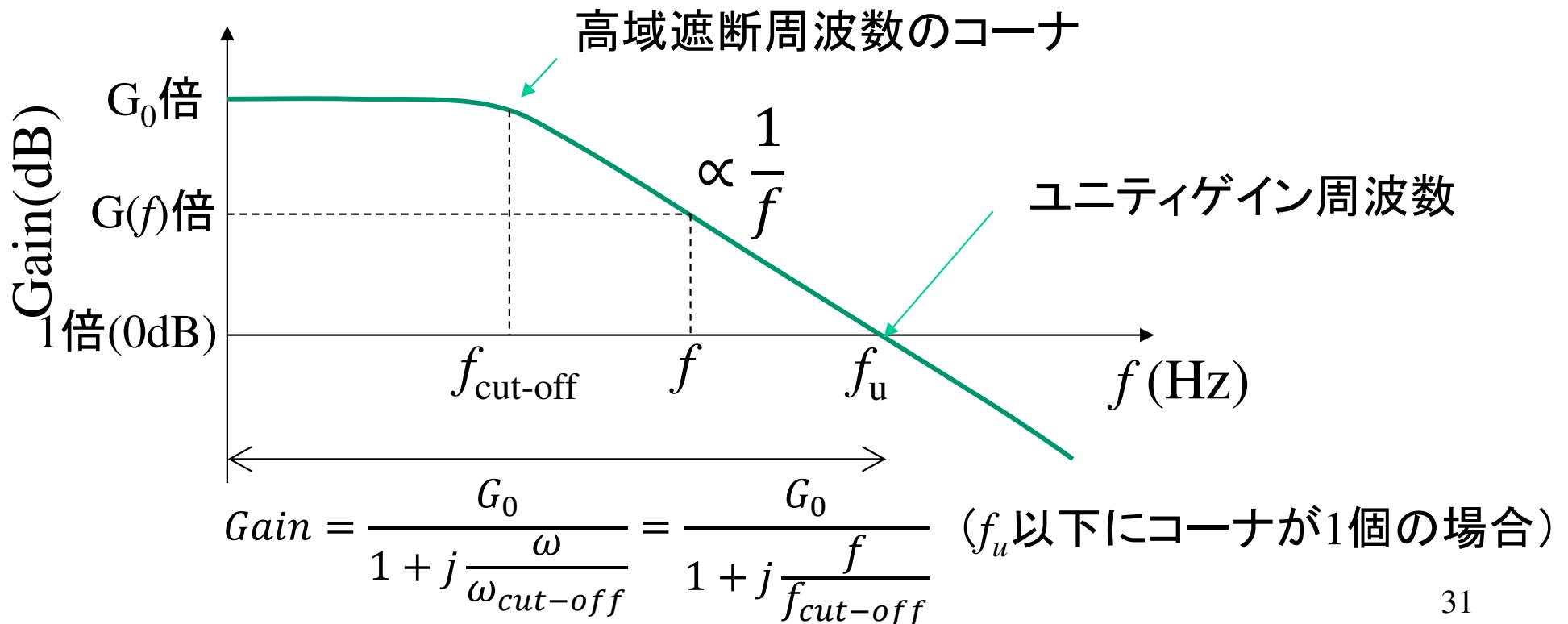
# (復習) ユニティゲイン周波数

利得の絶対値が1となる周波数が、**ユニティゲイン周波数**  
(Unity gain frequency)  $f_u$  である。 $f_u$ よりも高い周波数帯では、  
増幅回路として動作しない。



# (復習) 利得帯域幅積

ユニティゲイン周波数以下の周波数にコーナが1個(高域遮断周波数のみ)の場合、ユニティゲイン周波数  $\doteq$  **利得帯域幅積 (GBP, Gain Bandwidth Product)** となる。GBPは、増幅回路の最も重要な性能指標である。

$$\text{利得帯域幅積 } GBP = G_0 \cdot f_{cut-off}$$

$G_0$ はdB表記ではないので注意

$$|Gain| = \left| \frac{G_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{cut-off}}} \right| = \frac{G_0}{\sqrt{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_{cut-off}} \right)^2}} \cong \frac{G_0 \omega_{cut-off}}{\omega} = \frac{G_0 f_{cut-off}}{f}$$

従って、 $GBP = G_0 f_{cut-off} \cong |Gain| \cdot f = 1 \cdot f_u$

通常、 $f_u \doteq GBP$  が成り立つので、 $f_u$  と GBP は同義とされる

# GBPのバイアス電流依存性

高周波数域で最も低い周波数に表れるコーナ周波数が、高域遮断角周波数となる。ソース接地増幅回路の場合は、

$$\omega_{po\_High} = \frac{1}{C_o R_o} = \frac{1}{C_o r_{ds1} // r_{ds2}} = \frac{(\lambda_n + \lambda_p) I_D}{C_o}$$

中周波数域の電圧利得は、

$$Gain = -\frac{g_{m1} R_o}{1 + \frac{r_s}{R_G}} = -\frac{\sqrt{2\beta I_D}}{(\lambda_n + \lambda_p) I_D} \frac{1}{1 + \frac{r_s}{R_G}}$$

利得帯域幅積は、


$$GBP = |Gain| f_{po\_High} = \frac{g_{m1}}{2\pi C_o} \frac{1}{1 + \frac{r_s}{R_G}} = \frac{\sqrt{2\beta I_D}}{2\pi(C_{ds1} + C_{ds2} + C_{gd2})} \frac{1}{1 + \frac{r_s}{R_G}}$$

バイアス電流の増加 → GBPの増加 → 増幅回路の高性能化
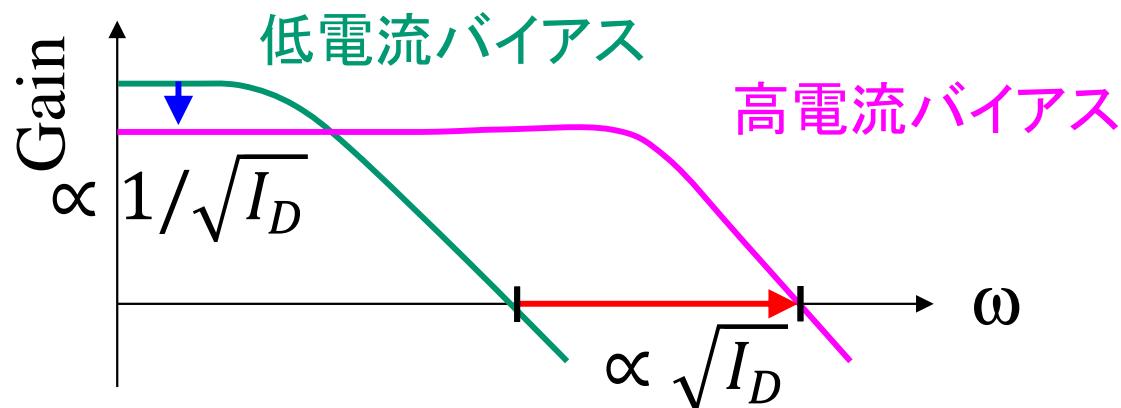
# バイアス電流 $I_D$ によるGBPのコントロール

電圧利得は、 $I_D$ の増加によって減少するが、GBPは、 $I_D$ の平方根に比例して増大する。



GBPは、信号処理精度や動作周波数帯域を決定するため、MCUの中には、アナログ回路ブロックのバイアス電流 $I_D$ をプログラムできるものがある。バイアス電流 $I_D$ の増加は、定常的な消費電力の増加を意味するので、消費電力と信号処理性能のバランスを考えてバイアス電流のプログラム機能を使用する。


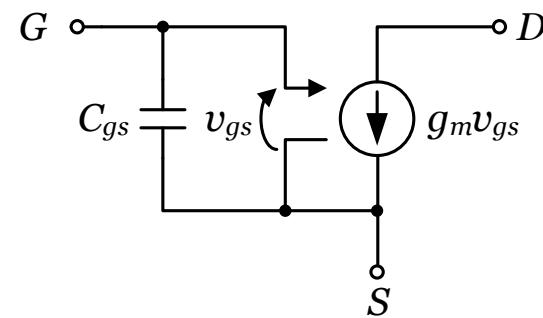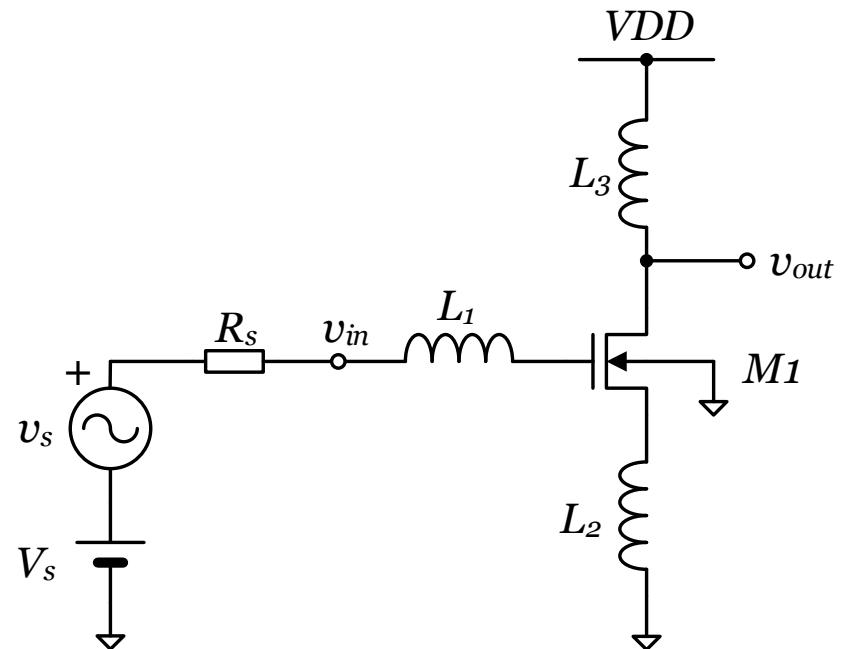
# (クイズ) LNA(Low noise amplifier)

抵抗は熱雑音源となるため無線受信機の初段増幅回路(LNA)では負荷インダクタンスが使用される。また、アンテナとのインピーダンス・マッチングにもインダクタンスを使用する。右の回路の周波数特性を求めてみよう。


- バイアス電圧 $V_{GS}$ , バイアス電流 $I_D$ , 動作点電圧 $V_{DS}$ , を求めよ。ただし、 $VDD \geq V_{GS} - V_{Tn}$ とする。
- 小信号交流等価回路を示せ。
- 入力インピーダンス $Z_{in}$ を求めよ。
- 信号源抵抗 $R_s$ と $Z_{in}$ がインピーダンス整合する角周波数 $\omega$ と $L_2$ を求めよ。
- インピーダンス整合条件を満足しているときの利得を求めよ。



M1の小信号交流等価回路
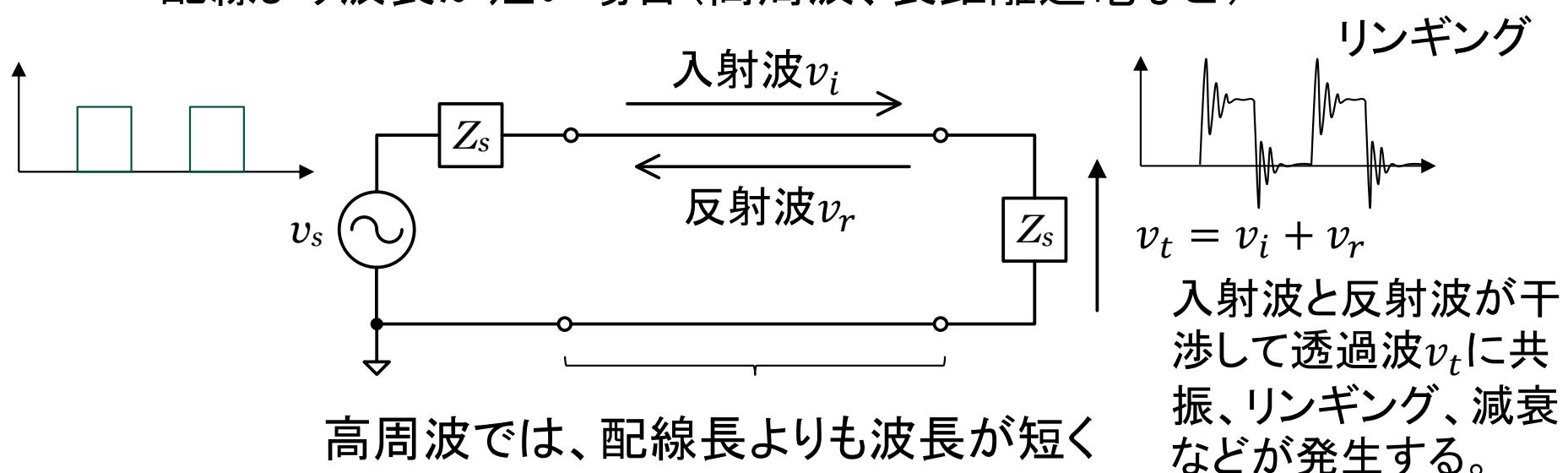
# (参考)インピーダンス・マッチングの必要性

- インピーダンス・マッチングが必要なケース
  - 電力の伝送が必要な場合(無線送信、オーディオなど)
  - リングを抑制する必要がある場合(スイッチングなど)
  - 配線より波長が短い場合(高周波、長距離送電など)



高周波では、配線長よりも波長が短くなり波の性質が現れる。インピーダンス・マッチングしていない場合に反射波が生じる。


# 15.2節のまとめ

- ソース接地増幅回路の周波数特性
  - 低周波数域に2個のコーナ、高周波数域に3個のコーナが現れる
- ユニティゲイン周波数
  - 0dBとなる周波数
  - ユニティゲイン周波数以下の周波数にコーナが1個の場合、ユニティゲイン周波数( $f_u$ ) ≈ 利得帯域幅積(GBP)となる。
  - 電圧増幅回路の性能を表す最も重要な指標となる
- コーナとボーデ線図
  - コーナの角周波数でボーデ線図の振幅特性が折れ曲がる
  - ポールに起因するコーナは時計回りに折れ曲がり、ゼロに起因するコーナは反時計回りに折れ曲がる
  - コーナを通過すると、傾きが+20dB/Decまたは−20dB/Decだけ変化する
  - コーナを通過すると、位相が+90度または−90度変化する


ミラー効果のない高利得増幅回路

## 15.3 カスコード増幅回路の周波数特性

# ゲート接地増幅回路の小信号等価回路1

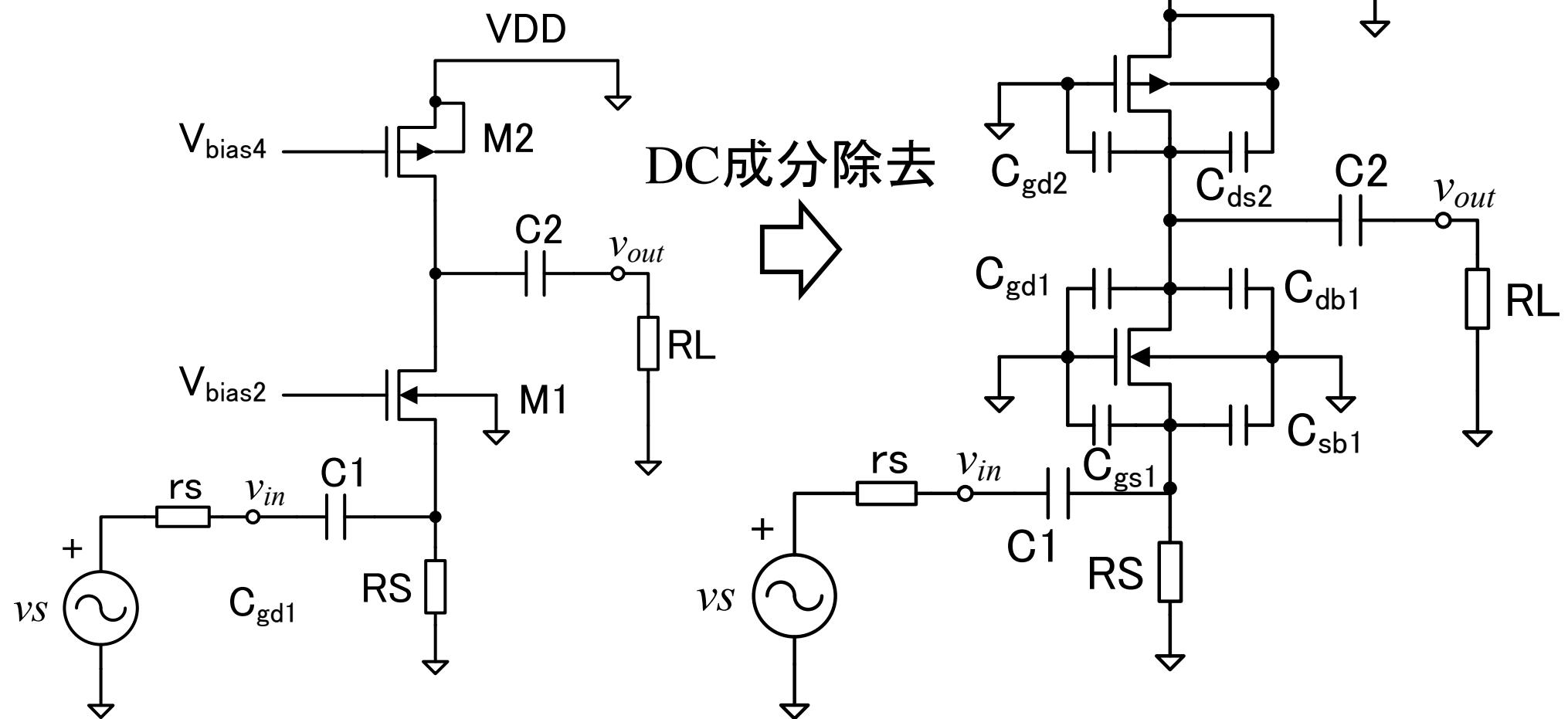

# ゲート接地増幅回路の小信号等価回路2

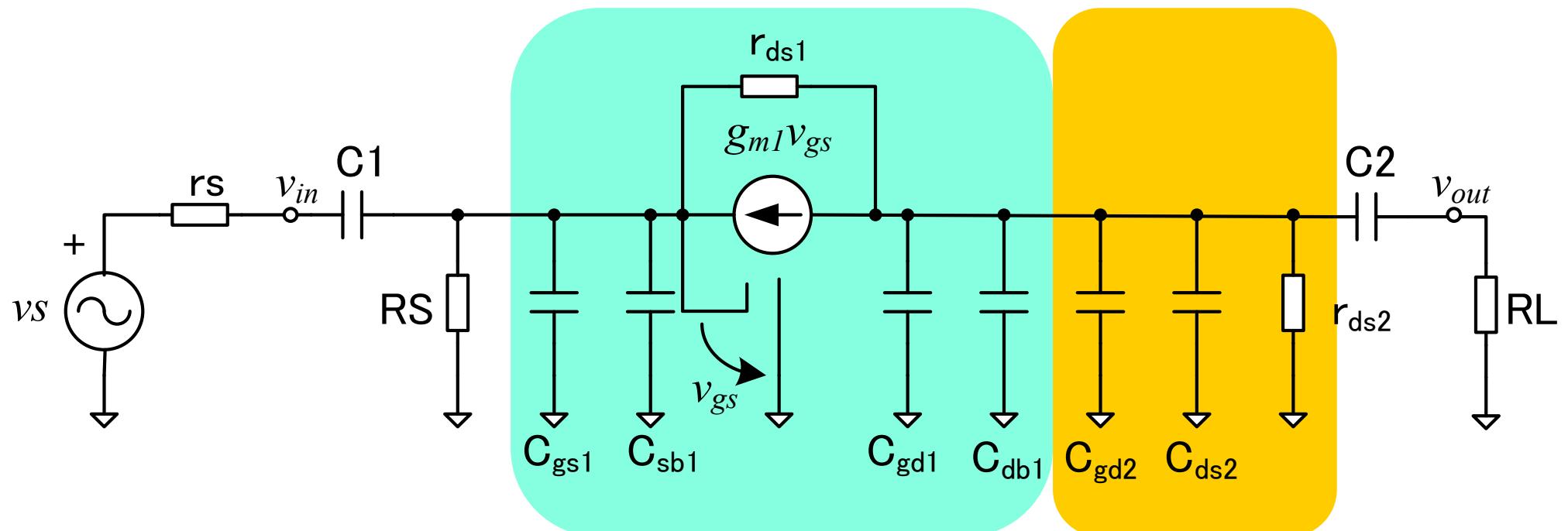


M1の小信号等価回路


M2の小信号等価回路

入力と出力の間にキャパシタがない→ミラー効果が発生しない

# カスコード増幅回路の小信号等価回路1

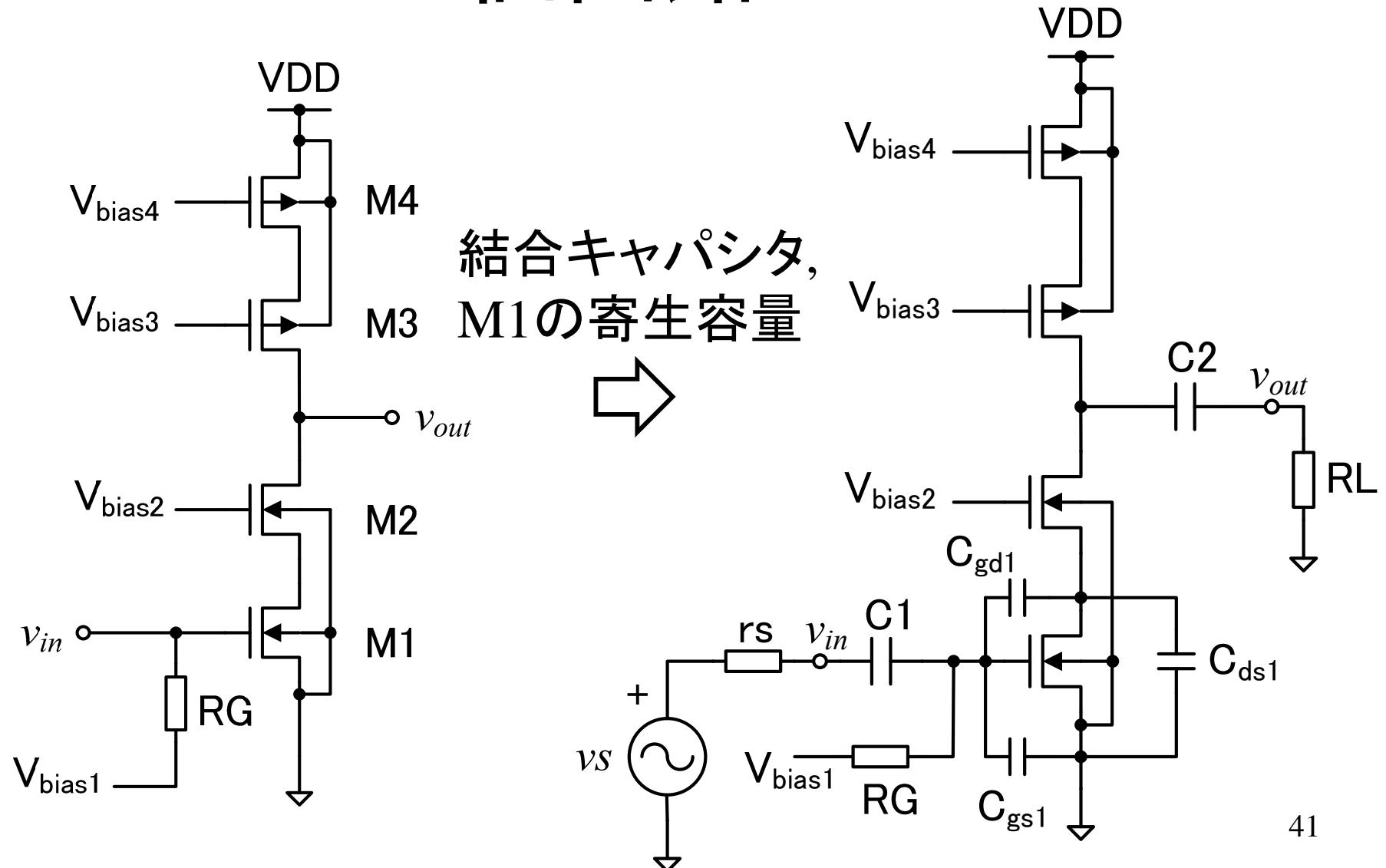


# カスコード増幅回路の小信号等価回路2

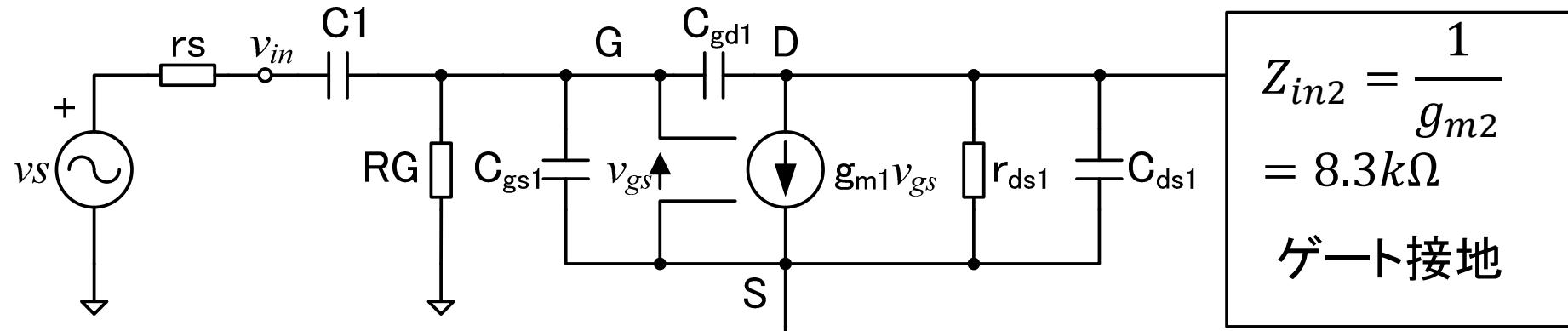

$$\text{Gain} = g_m (r_{ds1} // Z_{in2}) \\ = 0.996$$

ミラーの定理

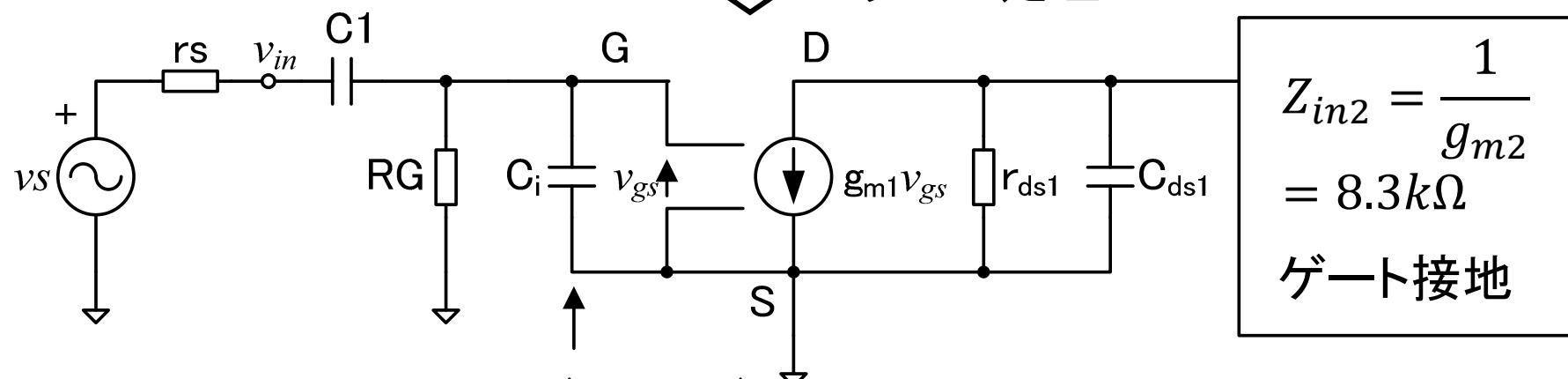


$$C_i = C_{gs1} + C_{gd1} g_m (r_{ds1} // Z_{in2})$$

M1の利得が小さいので、 $C_i \approx C_{gs1}$  (ミラー効果が現れない) <sup>42</sup>

# 課題15. 1(1) ソース接地とゲート接地増幅回路の周波数特性解析

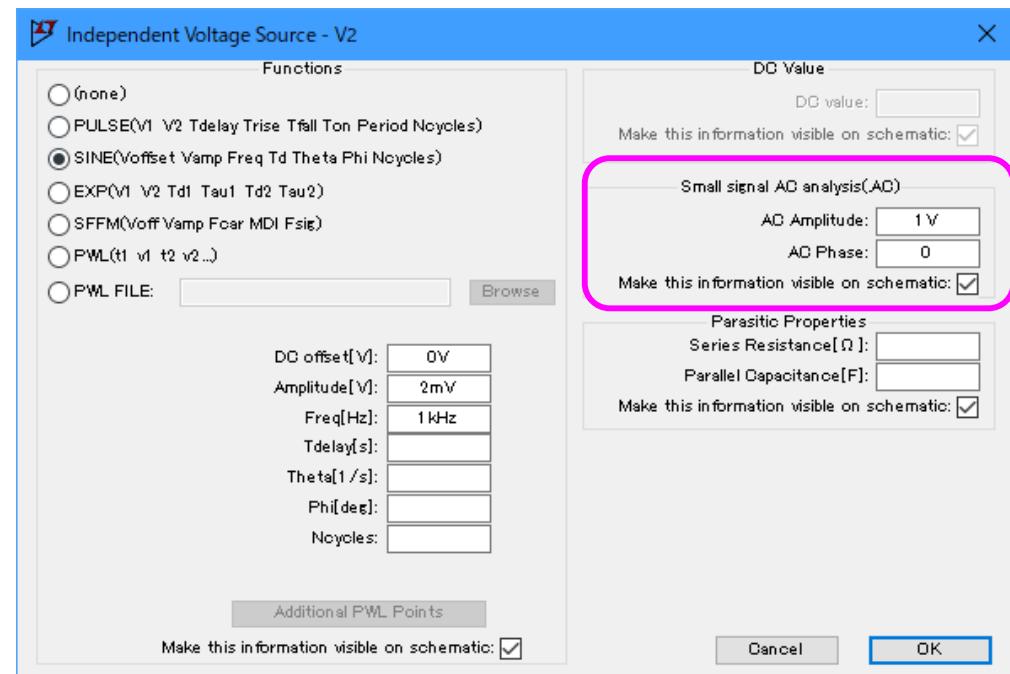
1. ソース接地増幅回路とゲート接地増幅回路の周波数特性を電子回路シミュレーションにより求めよ。
2. 信号源V2に対して、右図のようにAC解析用の設定を行う。
3. (1) 回路図、(2)ソース接地増幅回路とゲート接地増幅回路のシミュレーション結果(出力電圧の周波数特性)のグラフ、(3) ネットリスト(Expanded List)を提出せよ。



AC Amplitude = AC解析用信号振幅  
AC Phase = AC解析用信号位相

(重要) AC解析は、線形近似された小信号等価回路を用いるため、入力信号は何Vでもよい。入力を1Vに設定することにより、出力電圧 = 電圧利得となる。

# 回路図

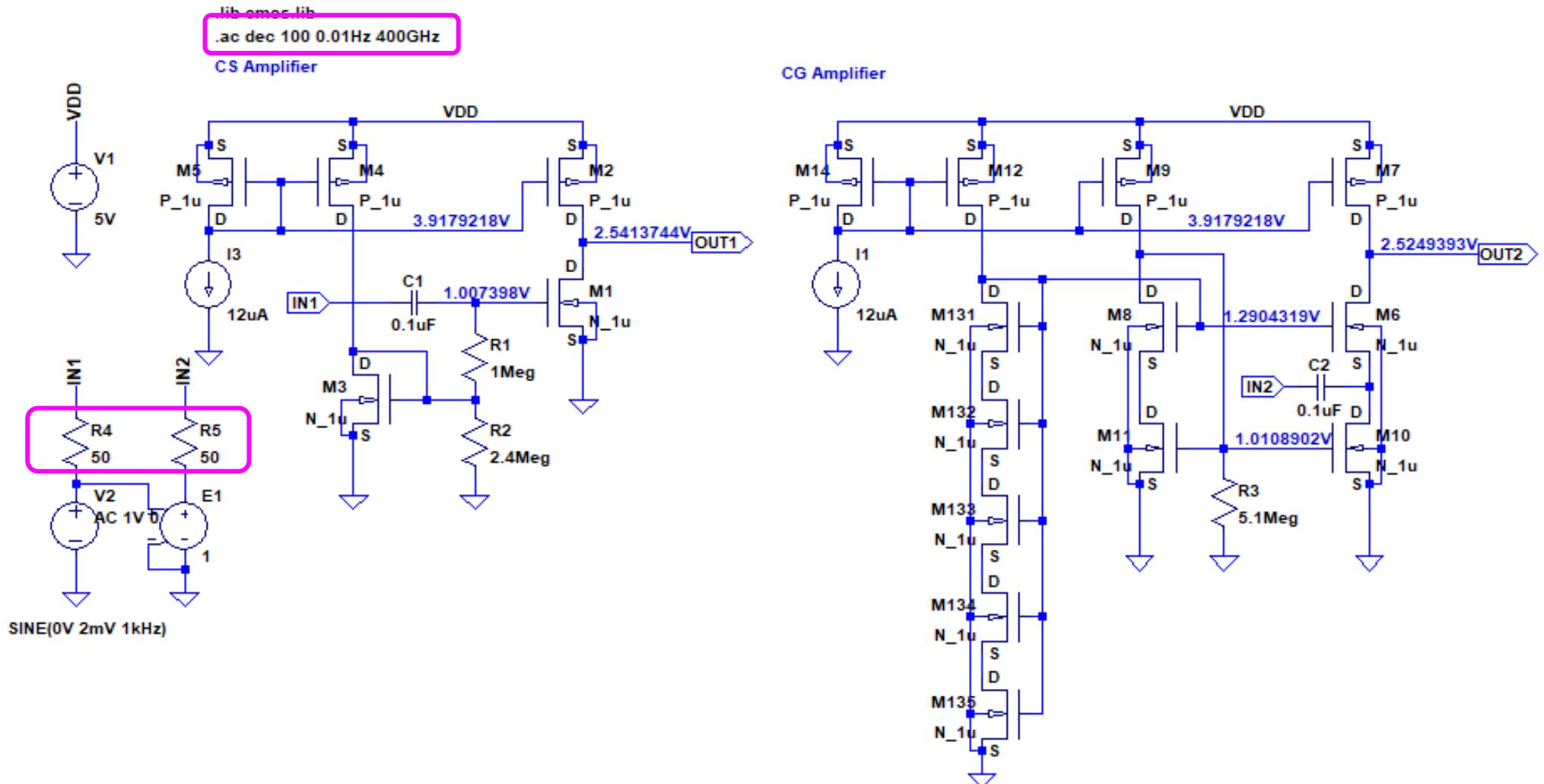

回路図は、課題12.1の回路図をコピーし、修正して使用するとよい。44

# 課題15. 1(2) ソース接地とゲート接地増幅回路の周波数特性解析

1. ソース接地増幅回路とゲート接地増幅回路に接続した信号源の出力抵抗  $rs$  に対する、電圧利得の最大値(中周波数領域の電圧利得)、低域遮断周波数、高域遮断周波数の変化を電子回路シミュレーションにより求めよ。
  1.  $R4, R5$  の抵抗値を、 $\{rs\}$  に変更する(抵抗値を変数  $rs$  にする)。
  2. 次スライドの、.step, .meas ディレクティブを追加してシミュレーションを行う。
2. 各回路について、(1)出力電圧の周波数特性のグラフを提出せよ。ソース接地増幅回路とゲート接地回路は、別のグラフペインに描くこと。
3. (2)電圧利得の最大値対  $rs$ , (3)低域遮断周波数対  $rs$ , (4)高域遮断周波数対  $rs$  のグラフを作成して提出せよ。グラフの横軸は、対数目盛にすること(横軸の数値を右クリック→Logarithmic にチェックを入れる)。
4. (4)ソース接地増幅回路について、理論解析とシミュレーション結果を比較して、一致しているところと一致しないところはどこか説明せよ。

# .step, .meas ディレクティブ

```
.step dec param rs 100 10MEG 10
```

パラメータrsを、100 ~10MEGまで変更してシミュレーション。

ただし、rsの目盛りは対数目盛りとし、一桁に1ポイント計算する。

```
.meas AC gain1 MAX mag(V(OUT1))
```

```
.meas AC gain2 MAX mag(V(OUT2))
```

V(OUT1)の振幅の最大値を求めて gain1に保存する。

```
.meas AC fL1 when mag(V(OUT1))=gain1/sqrt(2) rise=1
```

```
.meas AC fH1 when mag(V(OUT1))=gain1/sqrt(2) fall=1
```

```
.meas AC fL2 when mag(V(OUT2))=gain2/sqrt(2) rise=1
```


```
.meas AC fH2 when mag(V(OUT2))=gain2/sqrt(2) fall=1
```

V(OUT1)の振幅 =  $gain1/\sqrt{2}$  となる最初のポイントを探して、  
fL1に代入。(rise=1は、左辺が下から上に通過する最初の点、  
fall=1は、左辺が上から下に通過する最初の点)。

# 課題15. 1(3) ソース接地とゲート接地増幅回路の周波数特性解析

1. ソース接地増幅回路とゲート接地増幅回路に接続した負荷抵抗と負荷容量に対する、電圧利得の最大値(中周波数領域の電圧利得)、低域遮断周波数、高域遮断周波数の変化を電子回路シミュレーションにより求めよ。
  1. RLを追加した回路と、CLを追加した回路をそれぞれ作成する(次スライド、次々スライド参照)。
  2. .step ディレクティブを修正してシミュレーションを行う。
2. 各回路について、(1)出力電圧の周波数特性のグラフを提出せよ。ソース接地増幅回路とゲート接地増幅回路は、別のグラフペインに描くこと。
3. (2)電圧利得の最大値対RL, (3)低域遮断周波数対RL, (4)高域遮断周波数対RLのグラフを作成して提出せよ。グラフの横軸は、対数目盛にすること。
4. (5)電圧利得の最大値対CL, (6)低域遮断周波数対CL, (7)高域遮断周波数対CLのグラフを作成して提出せよ。グラフの横軸は、対数目盛にすること。
5. ソース接地増幅回路について、理論解析とシミュレーション結果を比較して、一致しているところと一致しないところはどこか説明せよ。

# RL 依存性

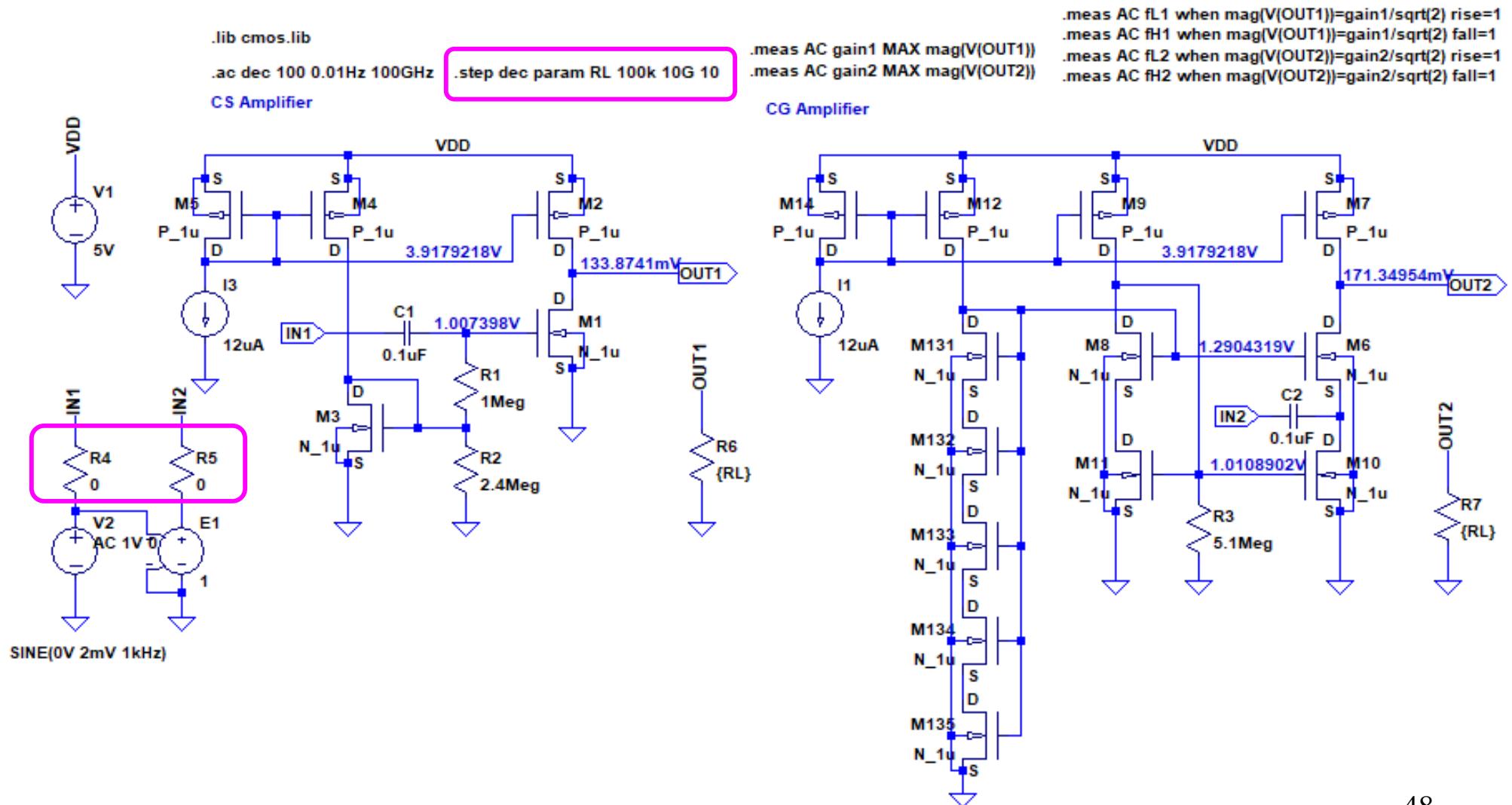


# CL依存性

.lib cmos.lib


.ac dec 100 0.01Hz 100GHz

.step dec param CL 1ff 10pF 1

## CS Amplifier

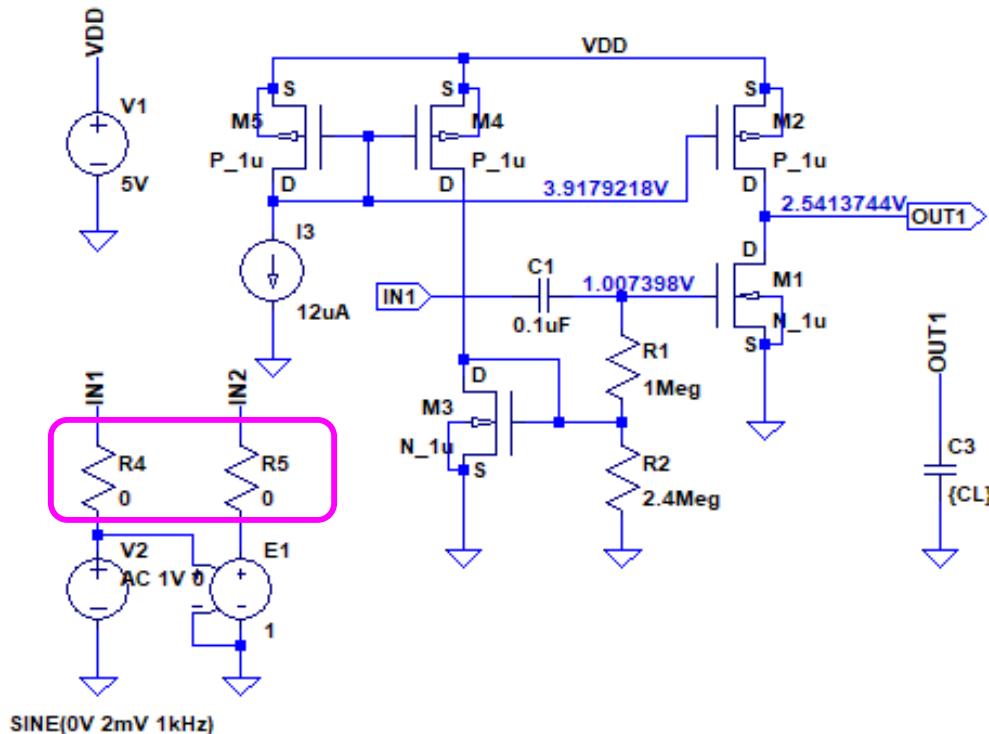
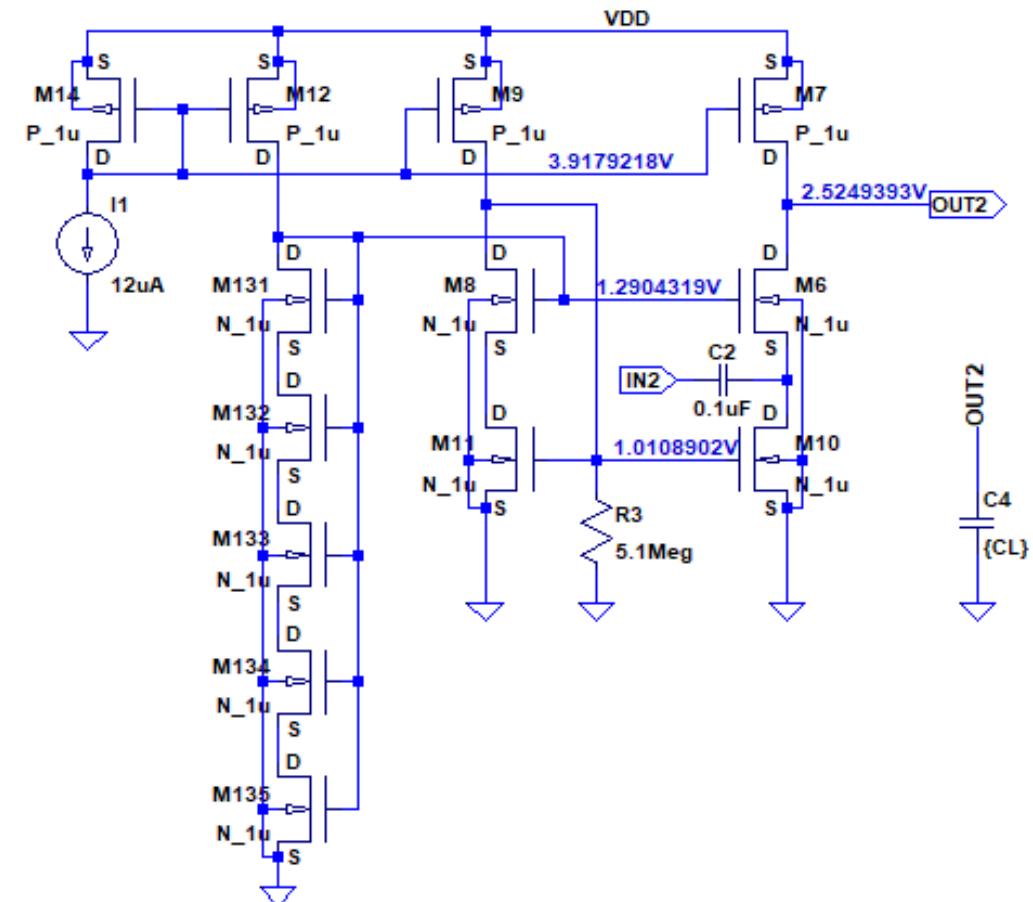
```
.meas AC gain1 MAX mag(V(OUT1))  
.meas AC gain2 MAX mag(V(OUT2))
```



```

.meas AC fL1 when mag(V(OUT1))=gain1/sqrt(2) rise=1
.meas AC fH1 when mag(V(OUT1))=gain1/sqrt(2) fall=1
.meas AC fL2 when mag(V(OUT2))=gain2/sqrt(2) rise=1
.meas AC fH2 when mag(V(OUT2))=gain2/sqrt(2) fall=1

```

# 15.3節のまとめ

- ゲート接地増幅回路の周波数特性
  - ゲート接地増幅回路は、ミラー効果が発生しない
  - ソース接地増幅回路では、ミラー効果による入力端子の周波数特性が支配的であるのに対し、ゲート接地増幅回路では、出力端子の周波数特性の影響が大きい
  - ソース接地、ゲート接地増幅回路ともに、周波数特性が信号源の出力インピーダンス(内部抵抗 $r_s$ )の影響を受ける
- カスコード増幅回路の周波数特性
  - ソース接地増幅回路→ゲート接地増幅回路の2段にすることにより、高利得化を達成
  - ゲート接地回路の入力インピーダンスが低い性質を利用して、前段のソース接地増幅回路の利得を下げて、ミラー効果を抑制することができる(2段トータルの利得は下がらない)
- AC解析
  - AC解析用の信号振幅と位相の設定が必要
  - AC解析では、通常、入力信号の振幅=1Vにしておく

雑音の原因と評価

## 15.4 雜音

# 雑音の原因

- クロストークノイズ(Crosstalk noise)
  - 回路の外部から伝わってくる雑音(Crosstalk noise)
  - 電子回路シミュレータは計算しない
- 熱雑音(Thermal noise)
  - 抵抗の熱雑音(電子とホールの熱運動による雑音)
  - 導体(半導体も含む)で常に発生する
  - 電子回路シミュレータで計算できる
- 半導体特有の雑音
  - チャネル内での不純物や格子欠陥への電子やホールのトラップと半導体内の電子数やホール数の統計的変動
  - フリッカーノイズ(Flicker noise)、ショットノイズ(Shot noise)など一部は電子回路シミュレータで計算できる


# 雑音関連の評価指標

- 雑音の大きさの指標
  - パワースペクトル密度(PSD, Power spectral density)
    - 単位周波数に含まれる雑音電力の大きさ (W/Hz)
    - 雜音電圧密度 Noise voltage density ( $V/\sqrt{Hz}$ ) または雑音電流密度 Noise current density ( $A/\sqrt{Hz}$ ) も使用される
- 雑音を含む信号の品質
  - SN比(SNR, Signal to Noise Ratio)
    - 信号電力のRMS/雑音電力のRMS(通常dBで表す)
    - 値が大きいほど信号の品質(精度)がよい
- 回路の雑音性能
  - 雜音指数 (NF, Noise Figure)
    - 回路の通過によるSN比の劣化を表す(dB)
    - 値が小さいほどノイズが発生しない回路である
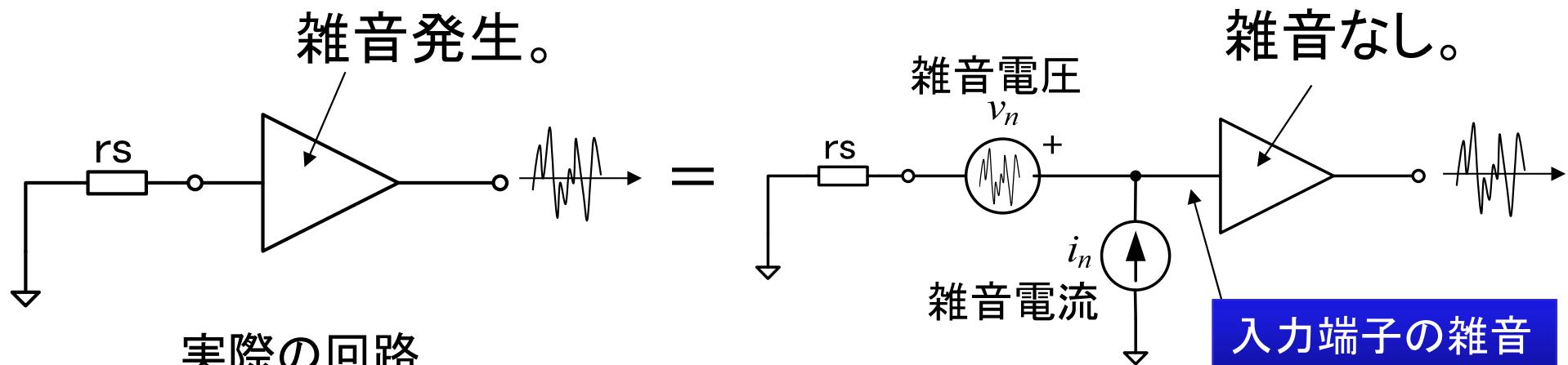
# 入力換算雑音

回路が発生する雑音や演算誤差を等価な入力信号に置き換えて考える。

入力換算雑音密度(Input-referred noise spectral density) = 雜音密度/増幅率




$$v_{noise\_RMS} = \sqrt{v_n^2 + i_n^2 (r_s // Z_{in})^2}$$

入力換算を行うことにより利得の異なる回路が出す雑音の大きさを比較できる(入力換算しないと利得の大きい回路は雑音を増幅するので不利になる)。
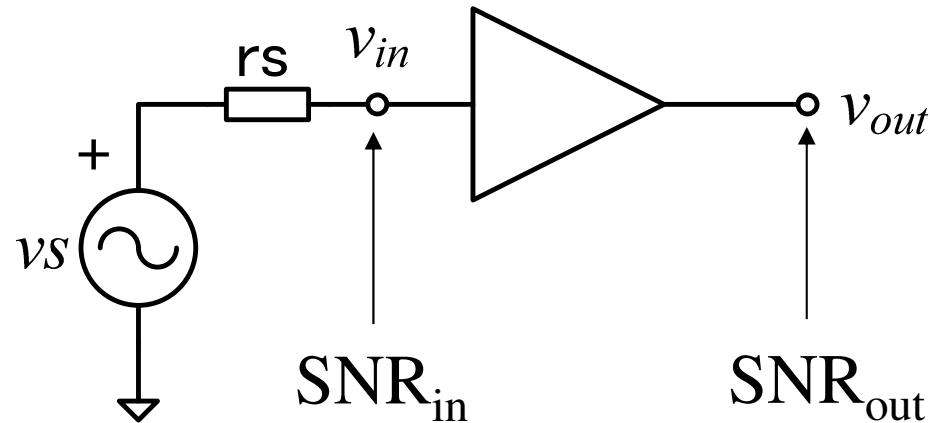
# 雑音指数

回路の雑音性能を表す指標としてNF (Noise Figure)が用いられる。NFが0dBに近いと、SNRの劣化が少ない。




$$NF(dB) = 20\log \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}} = 20\log(SNR_{in}) - 20\log(SNR_{out})$$

# クイズ

入力信号電力  $P_{S\_IN} = 100\text{dBm}$

入力雑音電力  $P_{N\_IN} = -170\text{dBm}$

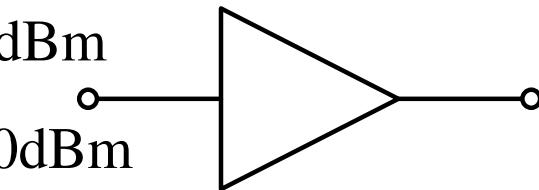

電力利得  $G = 40\text{dB}$


$\text{NF} = 3\text{dB}$

- (1) 出力信号と出力雑音の電力
- (2) 入力のSNRと出力のSNRを求めよ。


# 課題15. 2 ノイズ解析

1. ソース接地増幅回路のMOSFETをN\_50n, P\_50n に差し替え、次スライドのように変更し、1Hz～4GHzのノイズ解析を実施せよ。
  1. N\_1u, P\_1u には、半導体の雑音に関するパラメータが設定されていないため、モデルを変更した。
  2. 雜音に関するデバイスモデルパラメータが設定されていない場合でも、熱雑音はシミュレーションすることができる。通常、数MHz以上の高周波では、熱雑音が支配的となる。
2. (1) 回路図、(2) .ac解析の結果(出力電圧)、(3)出力端子の雑音特性およびM1, M2, R1 が発生する雑音のグラフ、(4) ネットリスト(Expanded List)を提出せよ。雑音特性は、縦軸を対数目盛にすること。
  1. .ac解析と .noise 解析は同時に実施できない。どちらかをコメントアウトして、別々に実行すること。コメントアウトは、ディレクティブを示すピリオド(.)をセミコロン(;)に変更する。
  2. グラフは、雑音電圧密度または雑音電流密度で示される
  3. 電圧利得が大きい周波数領域で主要な雑音源がどの部品か示せ。

# 回路図

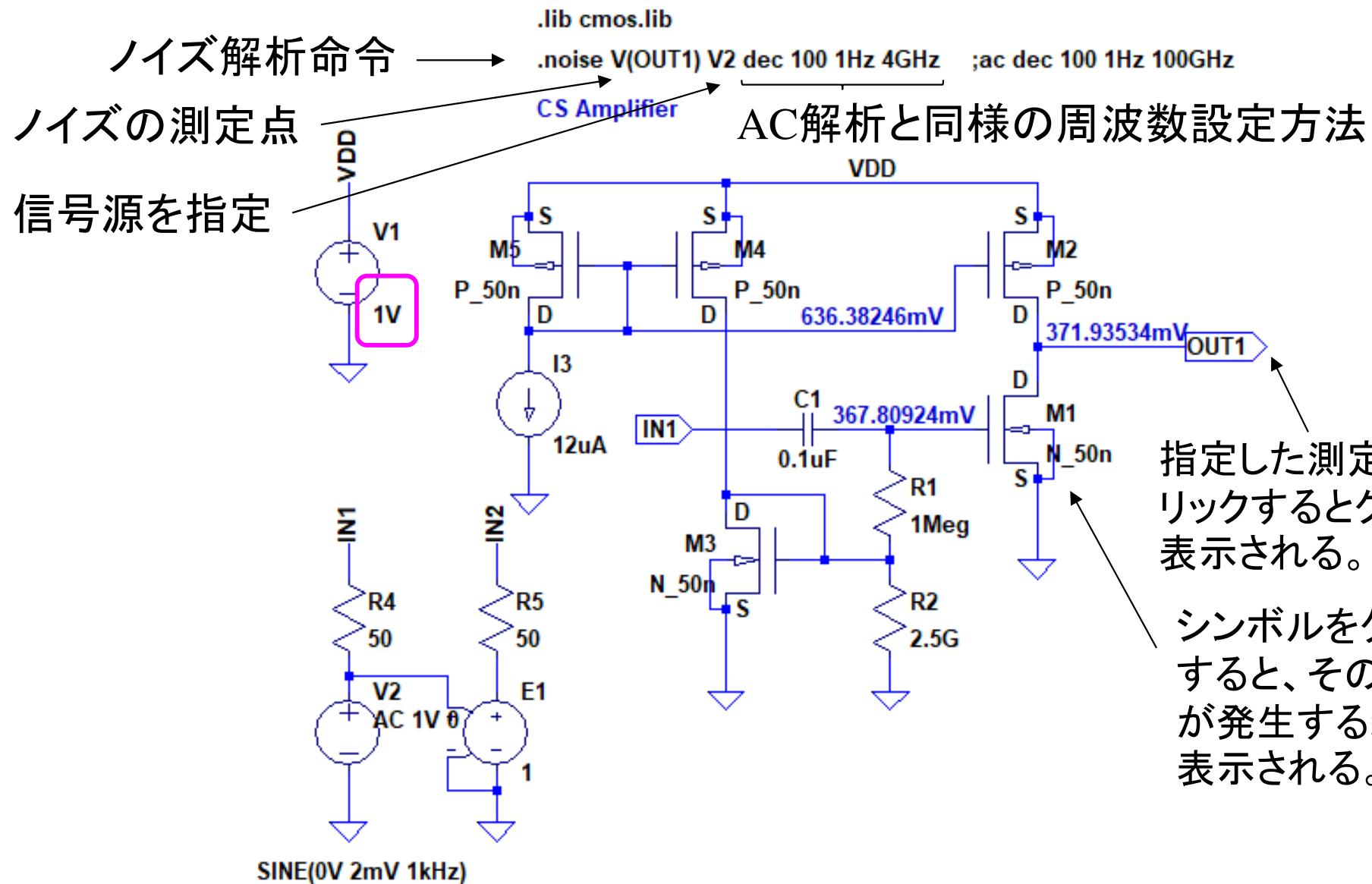

# ノイズ解析の例

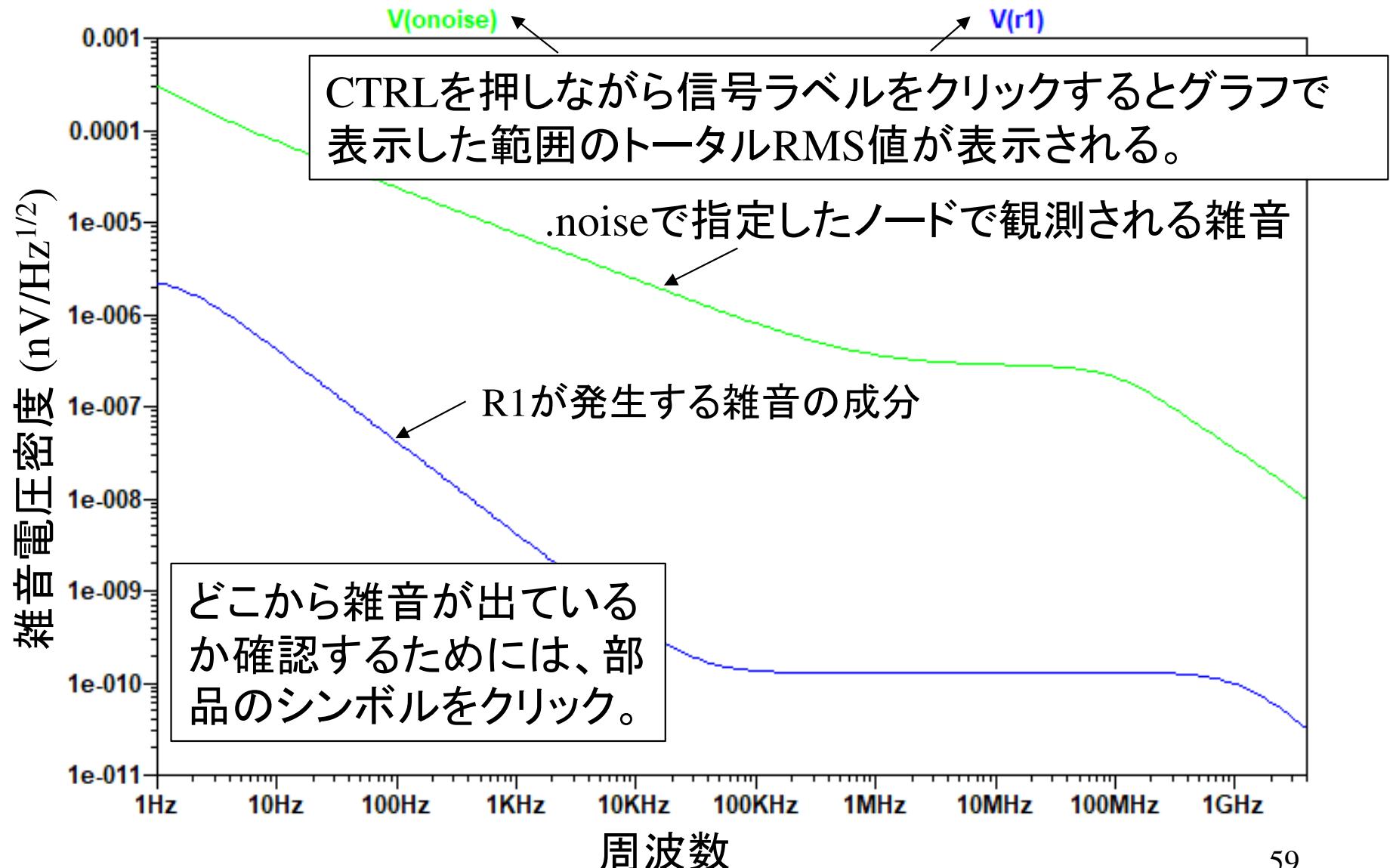

## 15.4節のまとめ

- 雑音の量は、パワースペクトル密度(W/Hz)、雑音電圧密度(V/ $\sqrt{\text{Hz}}$ ) または雑音電流密度(A/ $\sqrt{\text{Hz}}$ ) で表される
  - 周波数で積分すると、積分周波数範囲の雑音のRMS値が求められる
- 信号または信号の伝送経路の品質は、SNR(dB)で表される
- 回路が発生した雑音の量は、入力換算雑音として表される
- 回路を通したSNRの劣化は、NF(dB)で表される